

# 计算机与网络技术

## 第4讲 简易CPU设计

## □ 计算机指令系统（MIPS）

- 指令系统
- 寻址方式

## □ 计算机逻辑电路模块

- 计算机微体系结构
- 运算器（ALU）
- 多路开关、译码器
- 寄存器、指令指针（程序计数器）与取指单元
- 存储器、I/O接口（微处理器外部）

# 寻址方式

## 寻址方式 (Addressing Mode)

- 指令设计、编写：指明操作数来源的方式
- 指令执行：确定本条指令所需要的操作数的地址，确定下一条要执行指令地址
- 常见操作数寻址方式：
  - 立即数寻址 (立即寻址)
  - 寄存器寻址
  - 直接寻址
  - 寄存器间接寻址、(存储器) 间接寻址
  - 变址寻址
  - 隐含寻址
- 指令的寻址方式：
  - 顺序寻址
  - 跳跃寻址


# 计算机逻辑电路模块

## 计算机常用逻辑电路模块

- 运算器（ALU）
  - 加法器、减法器、乘法器、除法器
  - 逻辑运算器、比较器（关系运算）
- 多路开关/数据选择器
- 译码器（指令译码、地址译码）
- 寄存器与寄存器组
- 指令指针（程序计数器）与取指单元
- 存储器（微处理器外部）
- I/O接口（微处理器内&外部）


# 计算机逻辑电路模块

## 运算器 (ALU) : 32位ALU结构

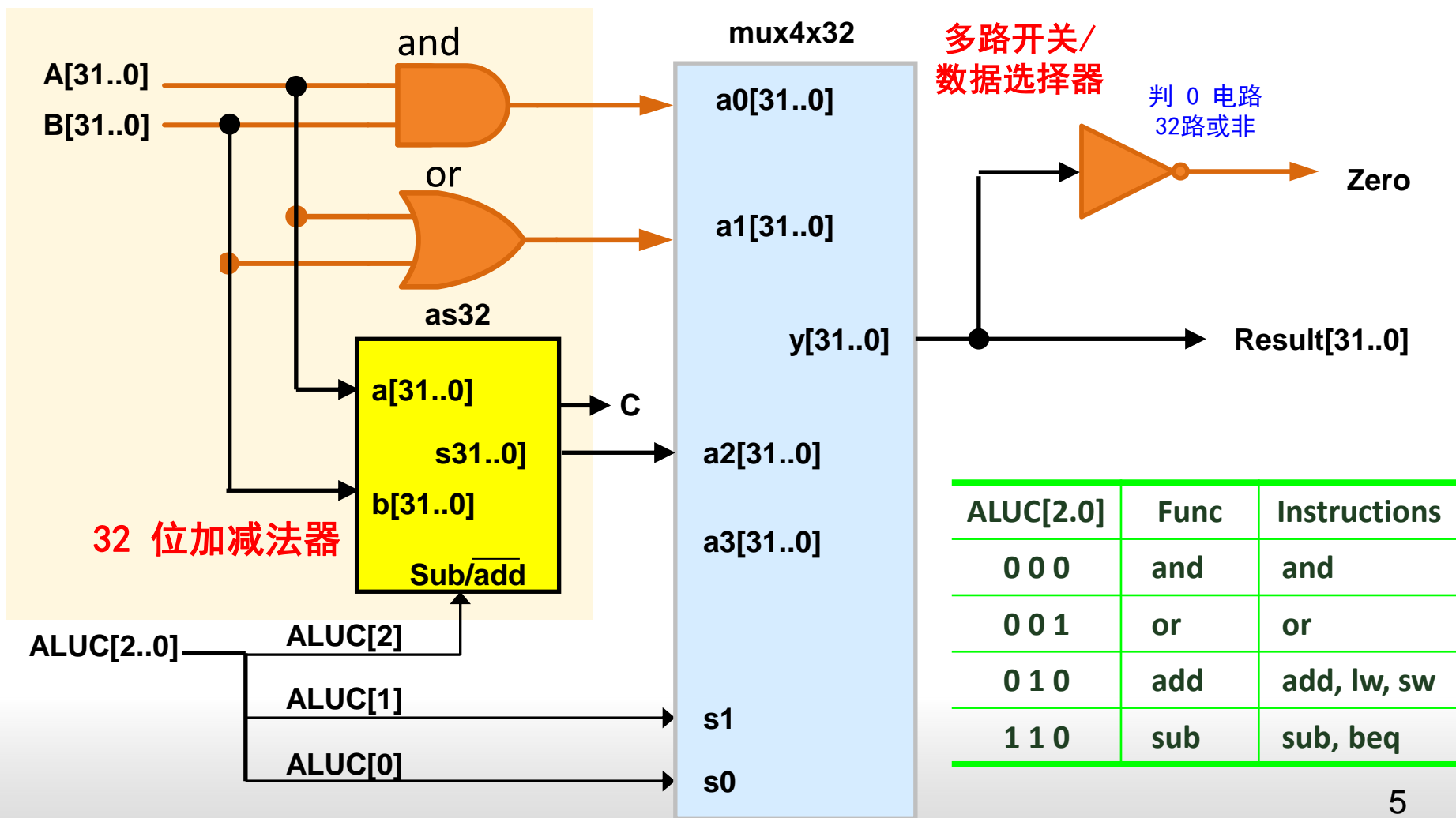


# 计算机逻辑电路模块

## 运算器 (ALU) : ALU 图符

 


32位ALU模块图示

 

8位ALU模块封装图




# 计算机逻辑电路模块

## ALU中的多路开关/数据选择器

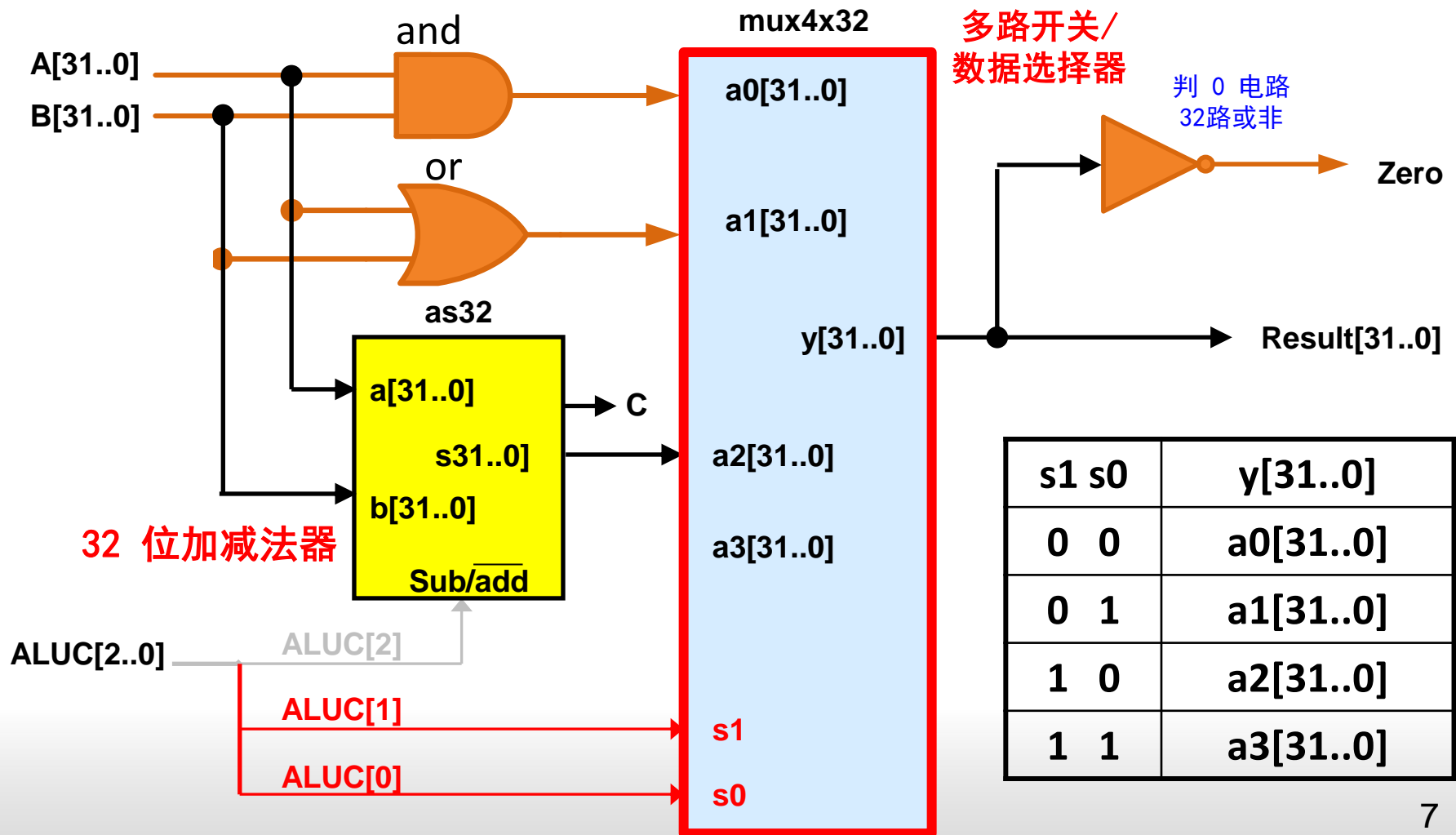

# 计算机逻辑电路模块

## 多路开关/数据选择器 (Multiplexer) : 2选1

   


S	A	B	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1



# 计算机逻辑电路模块



## 多路开关/数据选择器 (Multiplexer) : 4选1

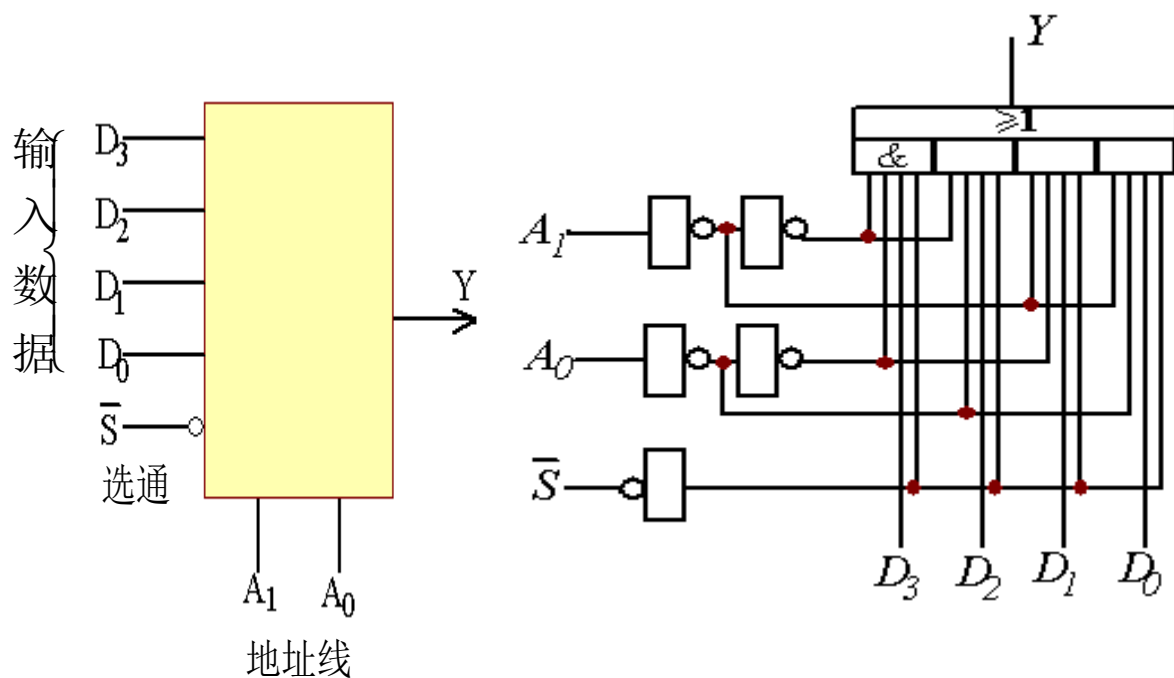

$\bar{S}$	$A_1$	$A_2$	$Y$
1	X	X	0
0	0	0	$D_0$
0	0	1	$D_1$
0	1	0	$D_2$
0	1	1	$D_3$

# 计算机逻辑电路模块

译码器：2-4译码器 ( $n \gg 2^n$ )

  



输出Y：通常作为下一级模块的选择、使能等信号

S	$A_1$	$A_2$	$Y_i$
1	X	X	0000
0	0	0	0001
0	0	1	0010
0	1	0	0100
0	1	1	1000

# 计算机逻辑电路模块


译码器：用于指令译码

控制器：内含指令译码器

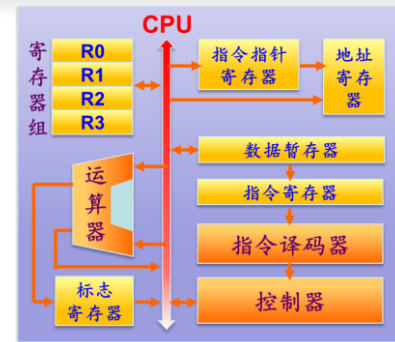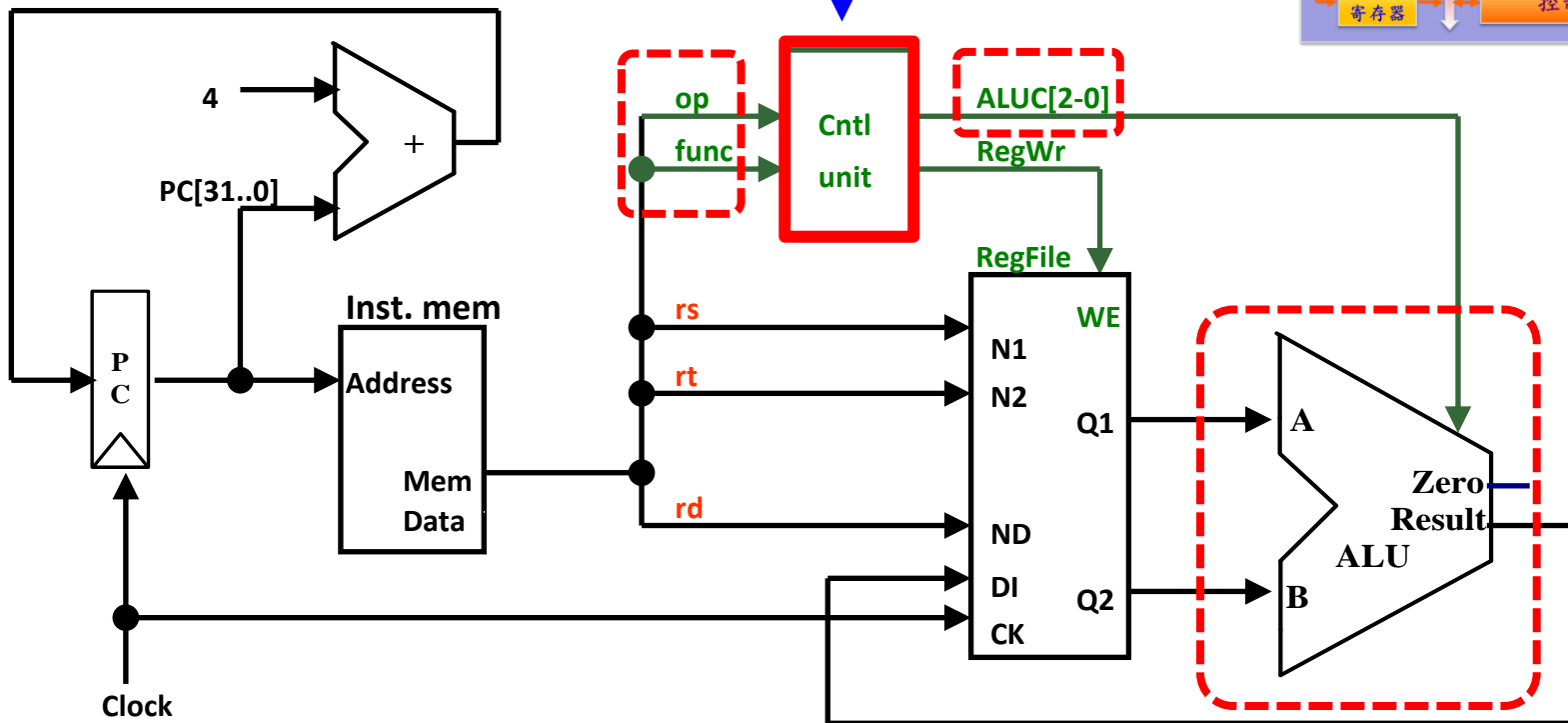

# 计算机逻辑电路模块


译码器：用于地址译码

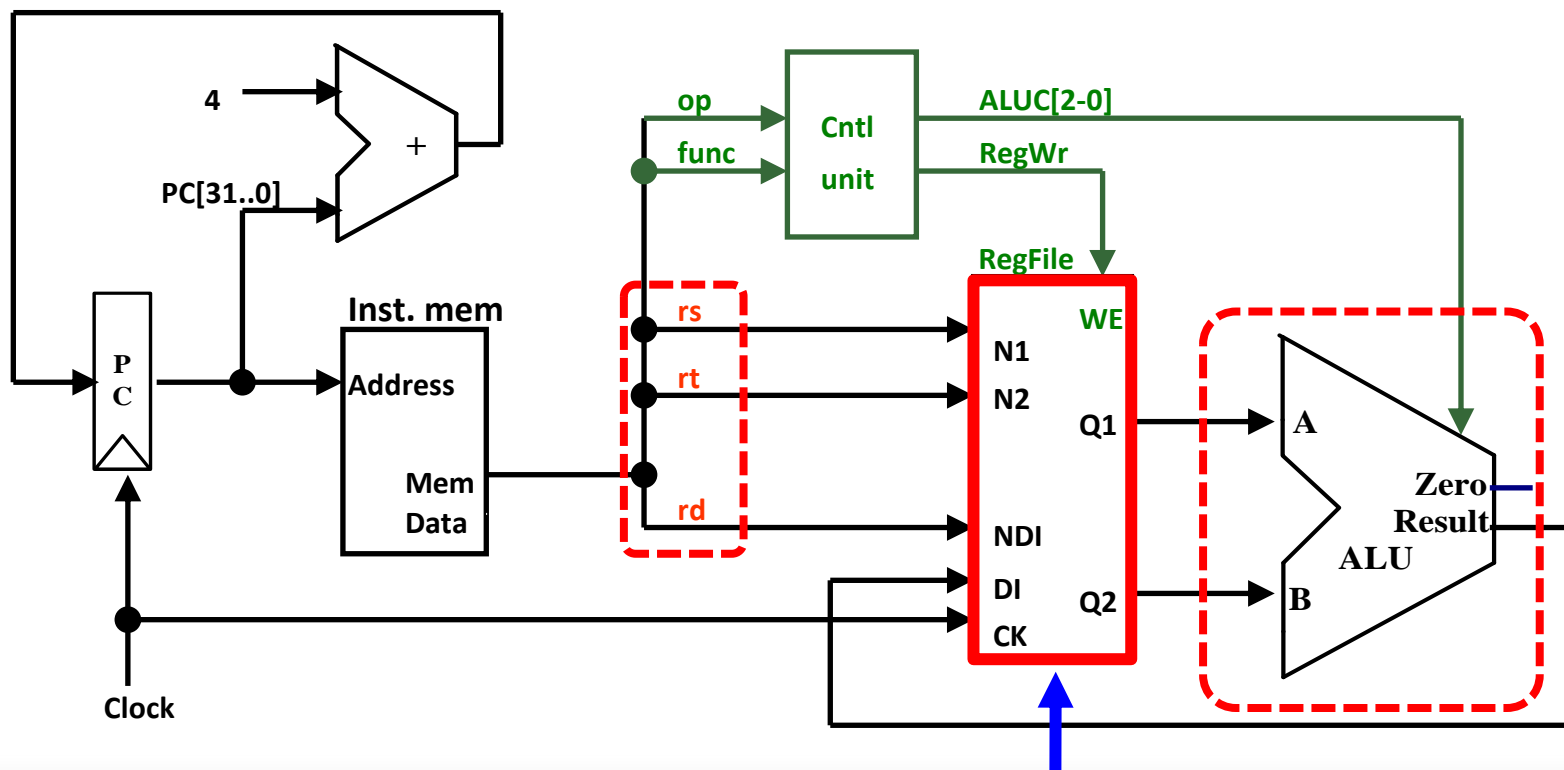

寄存器组：内含地址译码器

# 计算机逻辑电路模块

## 寄存器 (Register) : 4位寄存器

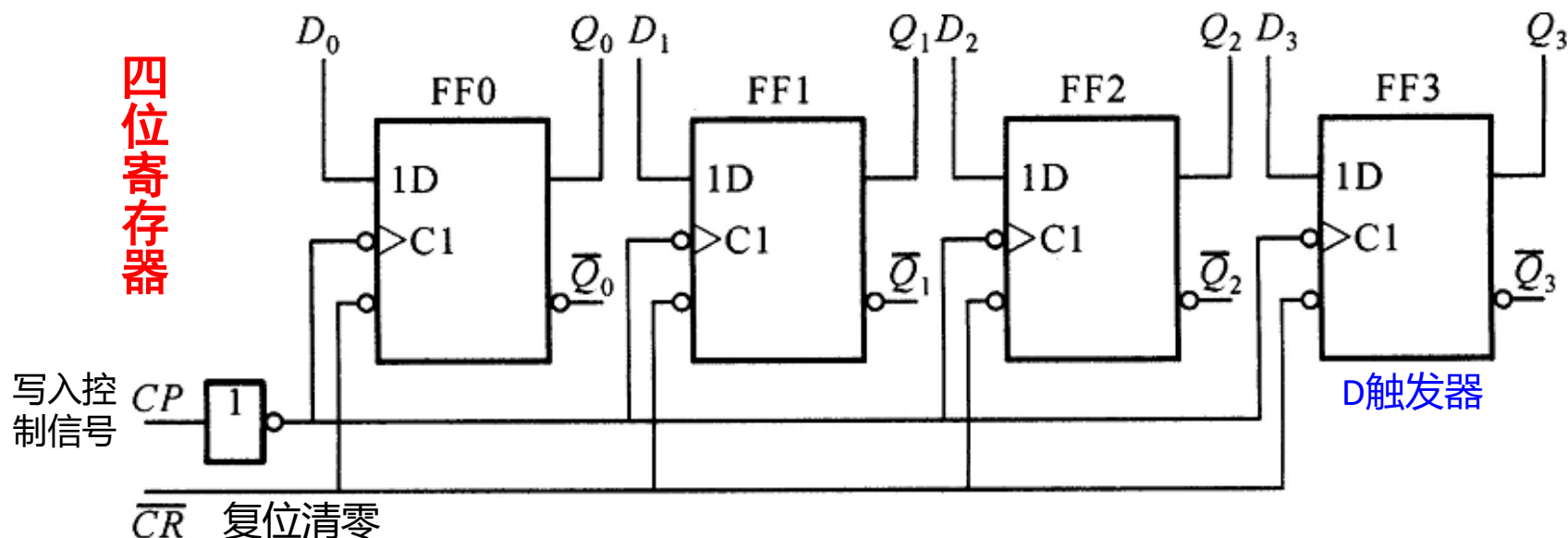

**寄存器：** CPU的重要组成部分，用来暂存指令、数据和地址


# 计算机逻辑电路模块

## 寄存器 (Register) : 寄存器组

指令操作数 >> N1[4..0]

寄存器组 (REGISTER FILE)  
32 X 32 bits

写译码选择：一次  
只能写一个寄存器

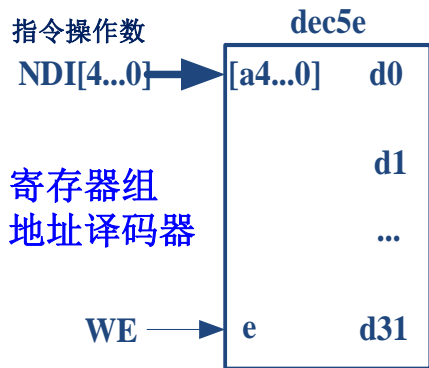




Write port

内存等 DI[31..0] 数据总线


CK

指令操作数 >> N2[4..0]

\$0 = 0  
gnd

   


Mux32x32

 

Read port 1  
>> ALU 输入1

读多路开关选择：可同  
时读出2个寄存器的值

Mux32x32

 


Read port 2  
>> ALU 输入2




# 计算机逻辑电路模块

存储器 (Memory) :  $\sim$  寄存器组 + 地址译码器

 


- Memory (idealized)
  - One input bus: Data In
  - One output bus: Data Out
- Memory word is selected by:
  - Write Enable = 1: address selects the memory data to be written via the Data In bus
  - Address selects the data to put on Data Out
- Clock input (CLK)
  - The CLK input is a factor ONLY during write operation
  - During read operation, behaves as a combinational logic block:
    - Address valid  $\Rightarrow$  Data Out valid after “access time.”

 




## 存储器芯片结构：

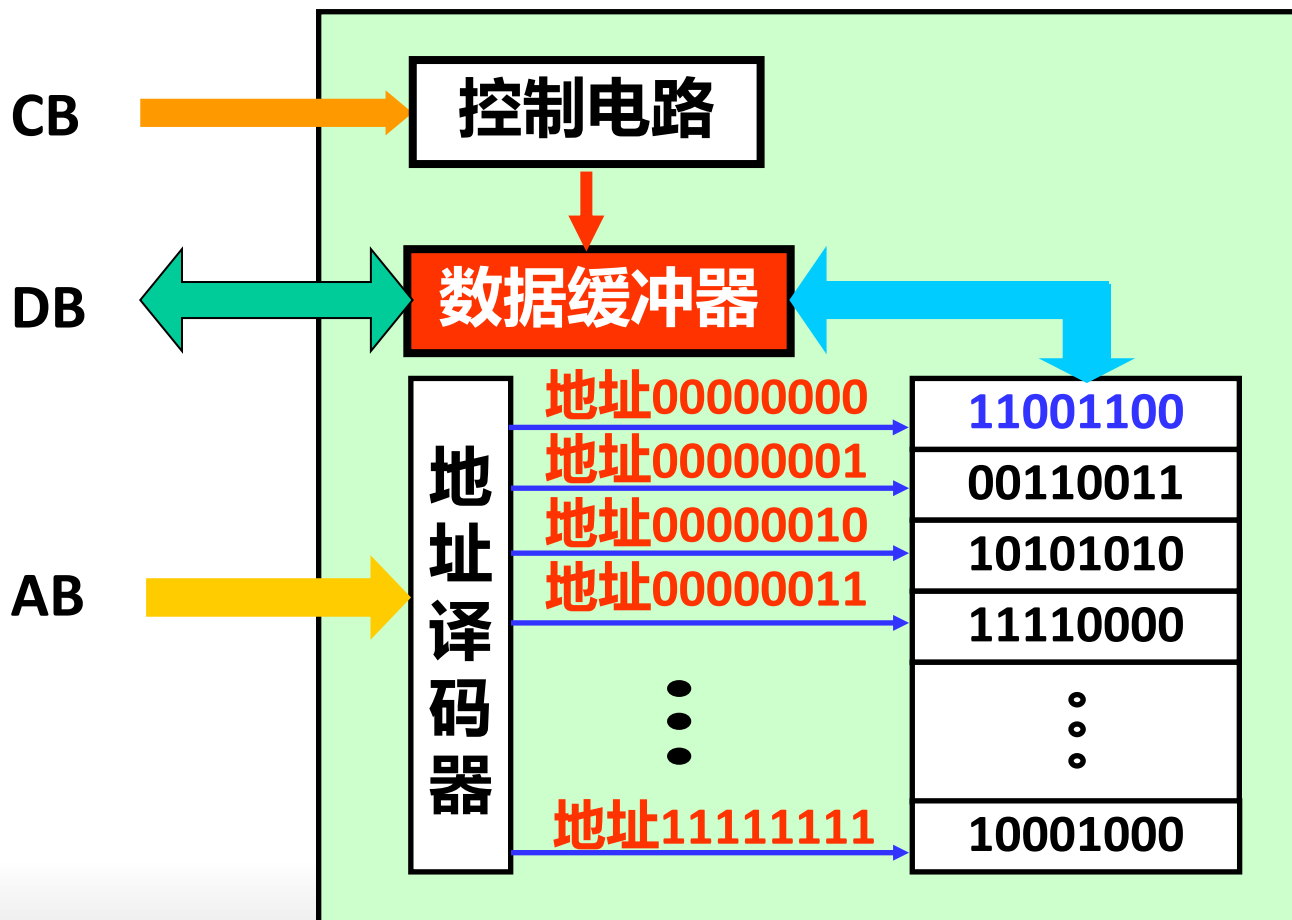



# 计算机逻辑电路模块

## 存储器总线连接

 

- CPU设计基本步骤
- 系统指令数据通路设计
- 系统指令控制逻辑设计
- 系统指令数据通路与控制逻辑集成
- CPU时序分析
- CPU性能指标

# CPU设计基本步骤


1. **根据功能和性能需求，设计指令系统**
2. **分析系统指令特点，明确数据通路（Datapath）需求；设计合理的数据通路，满足数据在存储单元、寄存器、运算器等逻辑电路模块之间的传输需求**
3. **分析指令执行控制过程，设计控制逻辑**
4. **实现指令集中全部指令数据通路和控制逻辑的集成**

**数据通路（Datapath）：**指令执行过程中，数据所经过的路径，包括路径中的指令执行部件

**指令控制部件（Control）：**对执行部件发出控制信号，包括对指令进行译码，生成指令对应的控制信号，控制数据通路的动作

# CPU数据通路实现

指令数据通路：取指令-取数据-指令译码-执行-存数据-设指令

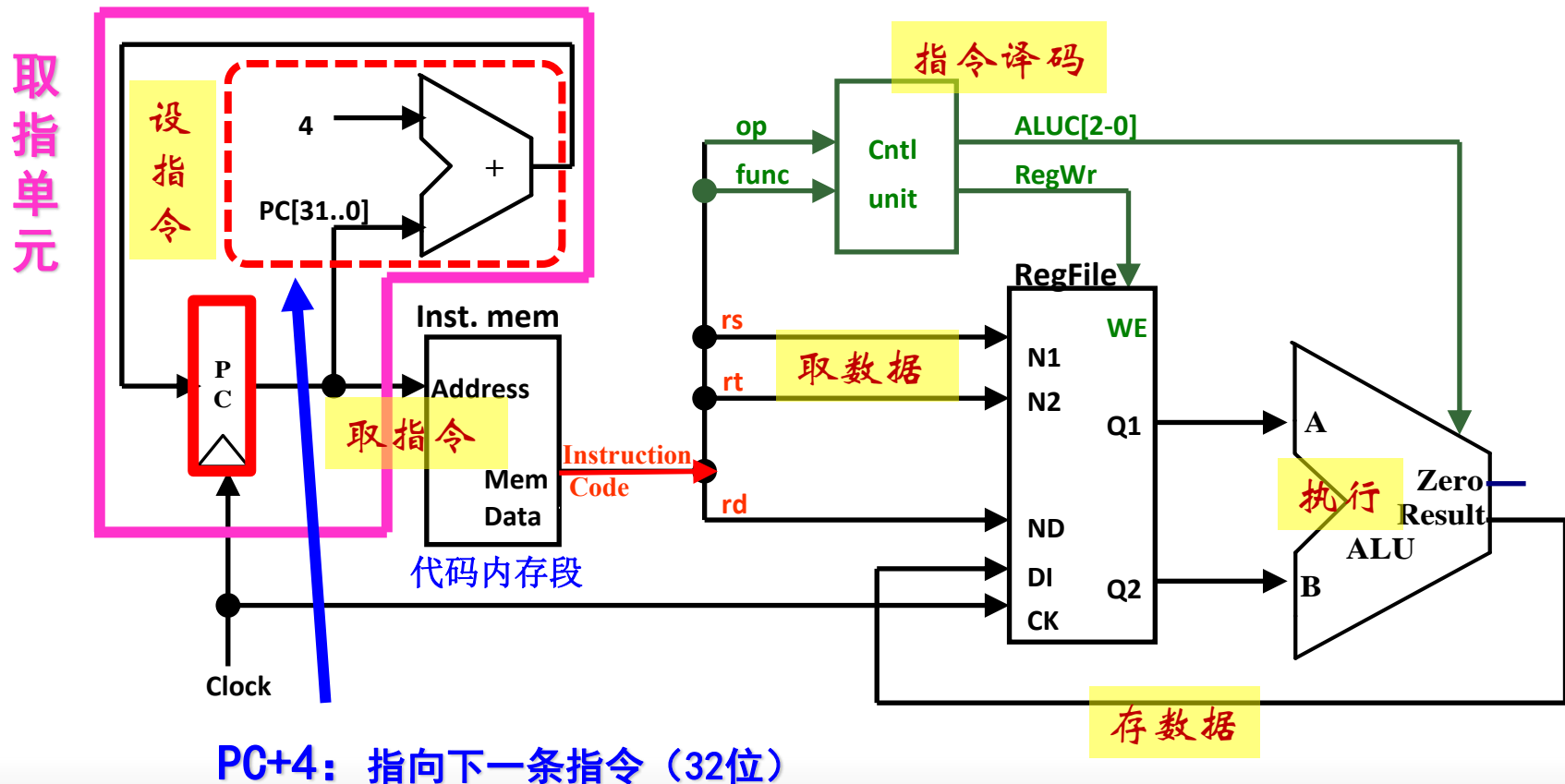

- CPU设计基本步骤
- **系统指令数据通路设计**
- 系统指令控制逻辑设计
- 系统指令数据通路与控制逻辑集成
- CPU时序分析
- CPU性能指标

# 系统指令数据通路设计

## 32位MIPS系统：指令格式

	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
R-type	Opcode (6 bits)		Rs (5 bits)		Rt (5 bits)		Rd (5 bits)		Shift amt (5 bits)		Func (6 bits)	
I-type	Opcode (6 bits)		Rs (5 bits)		Rt (5 bits)		Immediate (16 bits)					
J-type	Opcode (6 bits)		Target address (Offset address to PC) (26 bits)									


- Opcode: partially specifies what instruction it is; **Equal to 0 for all R-Format instructions**
- Funct: combined with opcode, this number exactly specifies the instruction
- Rs (Source Register): generally used to specify register containing first operand
- Rt (Target Register): generally used to specify register containing second operand
- Rd (Destination Register): generally used to specify register which will receive result of Opcode
- Shamt: This field contains the amount a shift instruction will shift by.
- Immediate: address offset or immediate value
- Target address (Offset address to PC): target address of the jump instruction

# 系统指令数据通路设计

## 系统指令的数据通路总体设计：基于指令特点


程序存储

- 诺伊曼结构
- 哈佛结构

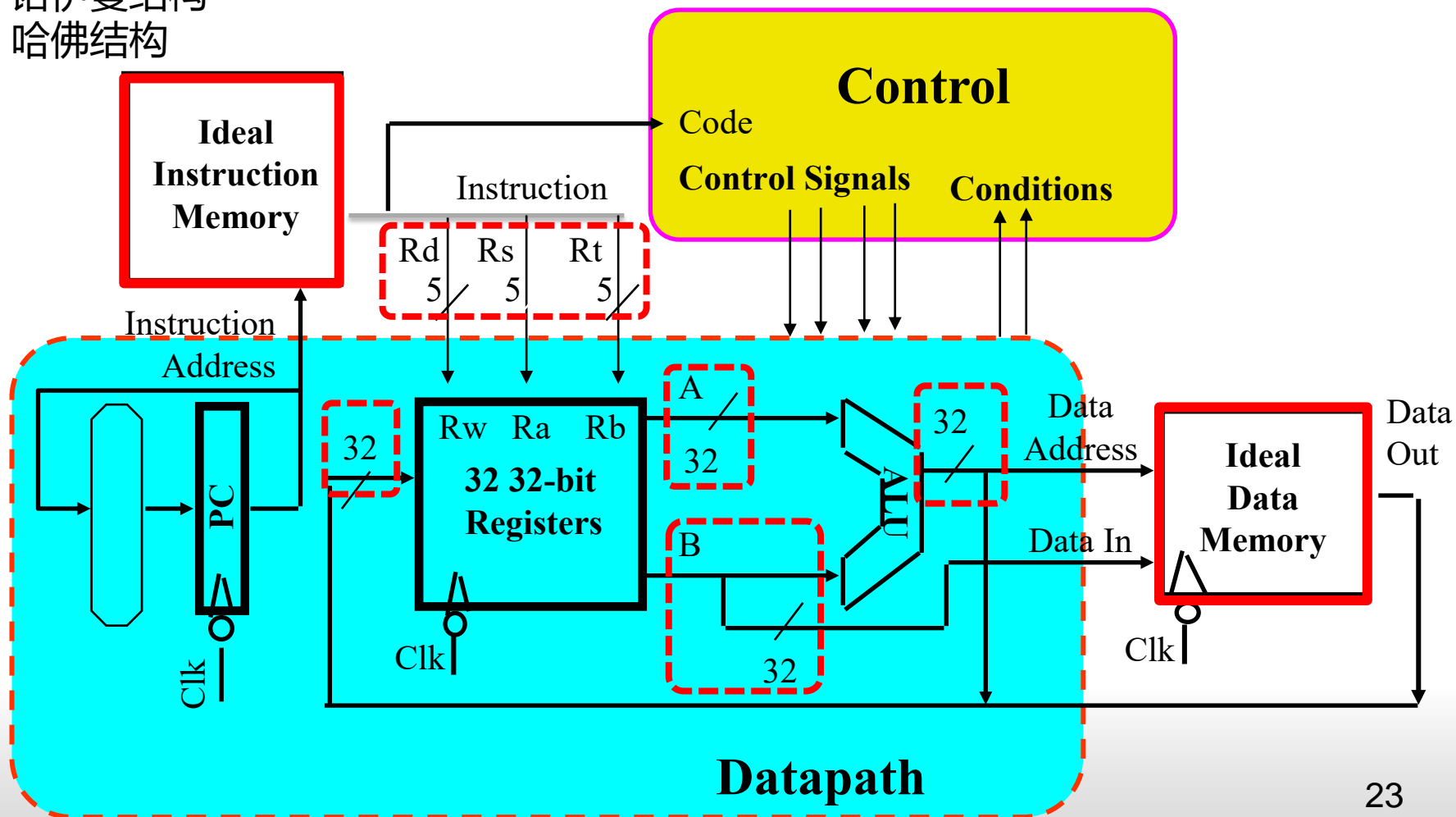


# 系统指令数据通路设计

## 单条指令的数据通路设计：32位MIPS系统R指令

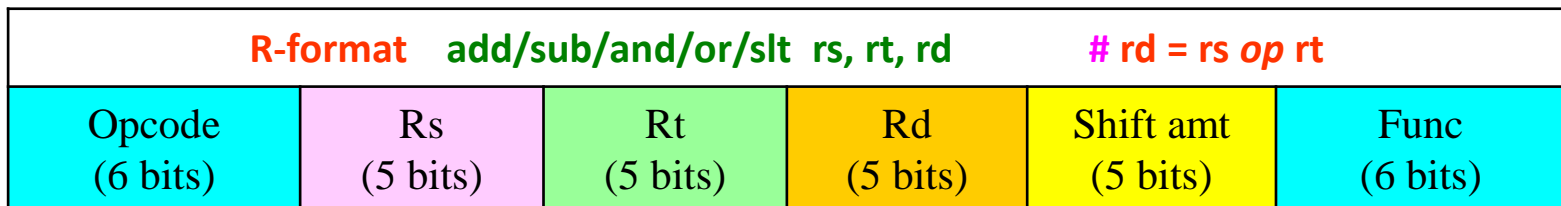


三操作数的R指令：ALU输入来源于两个源寄存器，ALU计算结果返回目标寄存器

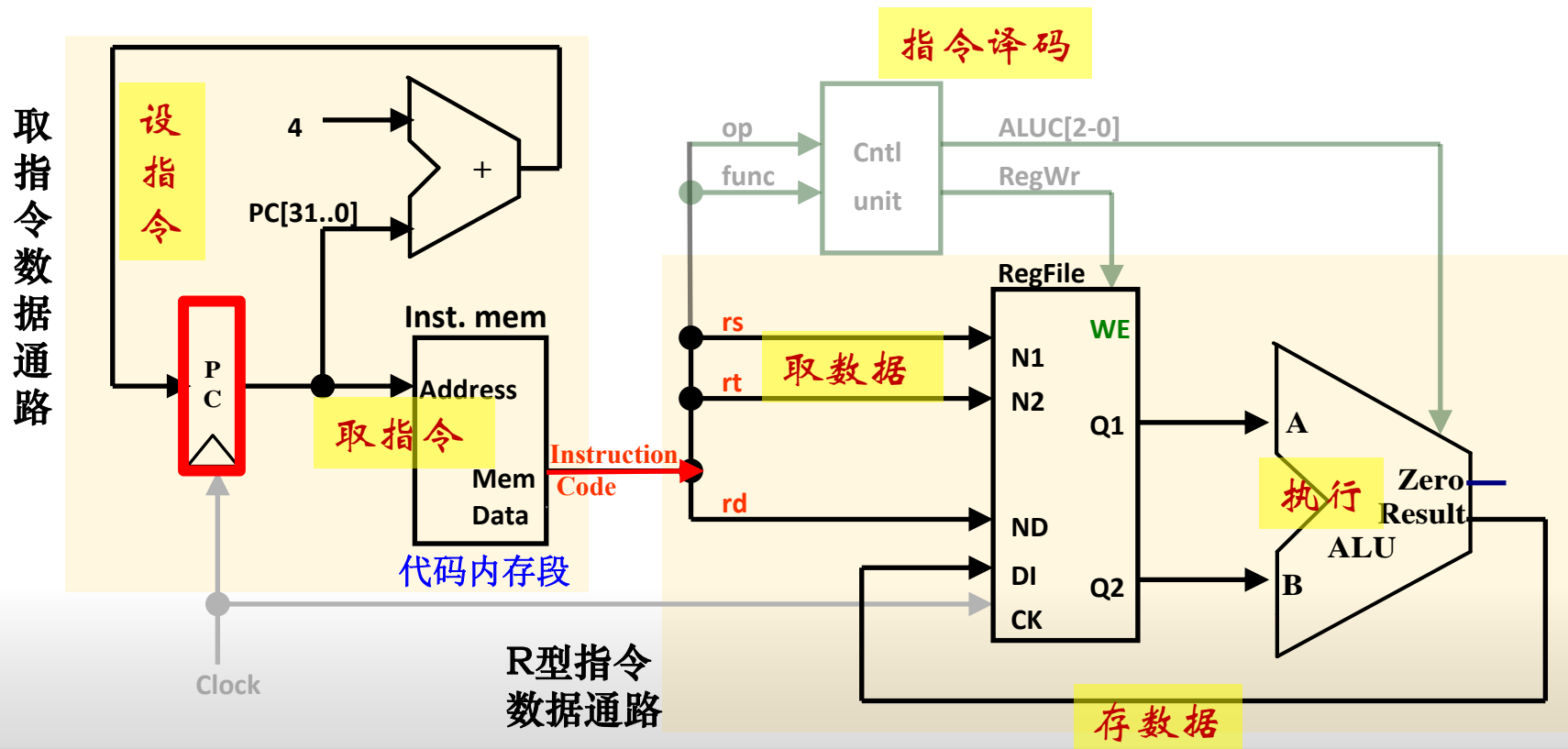




# 系统指令数据通路设计

## 单条指令的数据通路设计：32位MIPS系统I指令

 


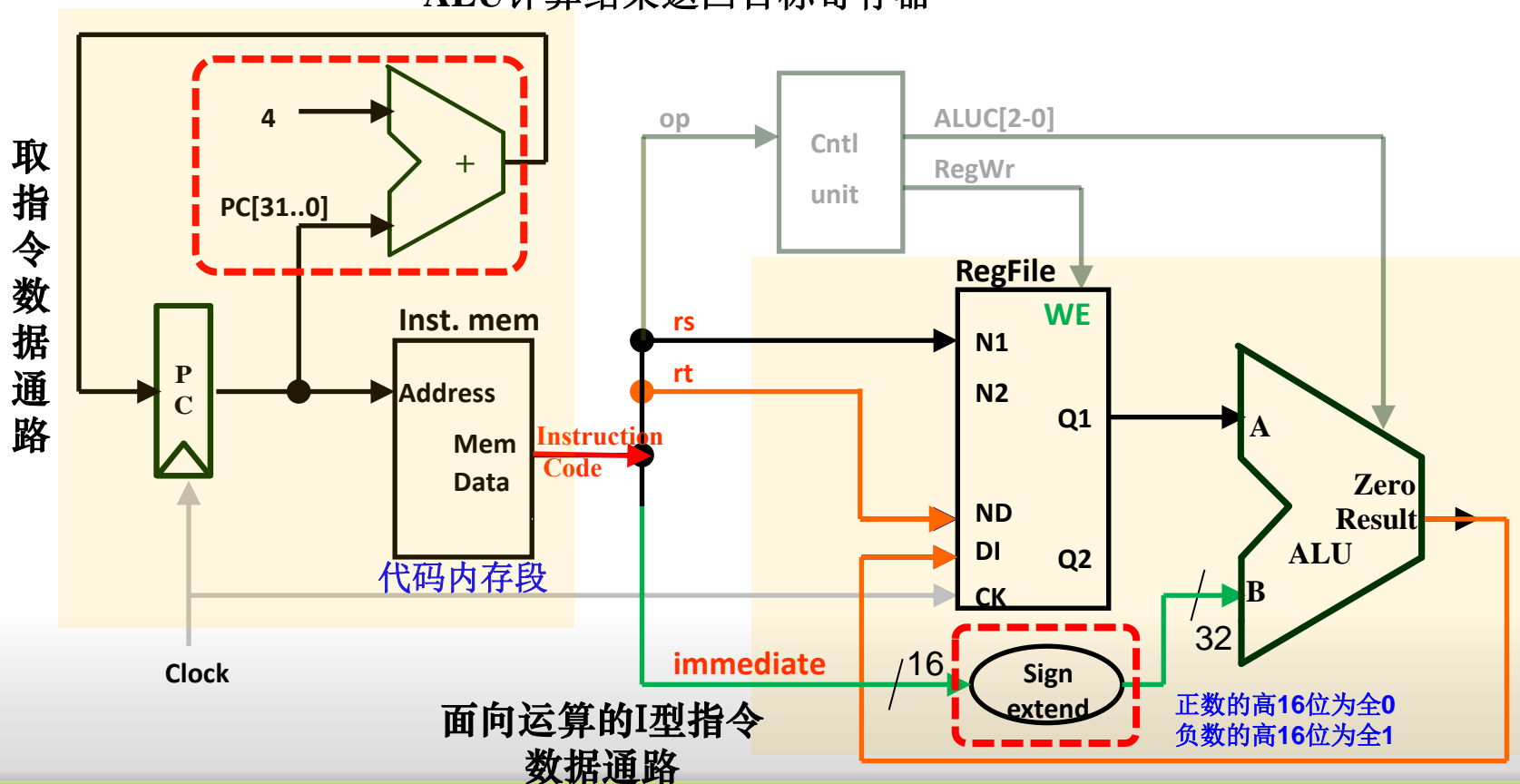**面向运算的I指令：**ALU输入一个来源于源寄存器，另一个来源于立即数；  
ALU计算结果返回目标寄存器




# 系统指令数据通路设计

## 单条指令的数据通路设计：32位MIPS系统I指令

 


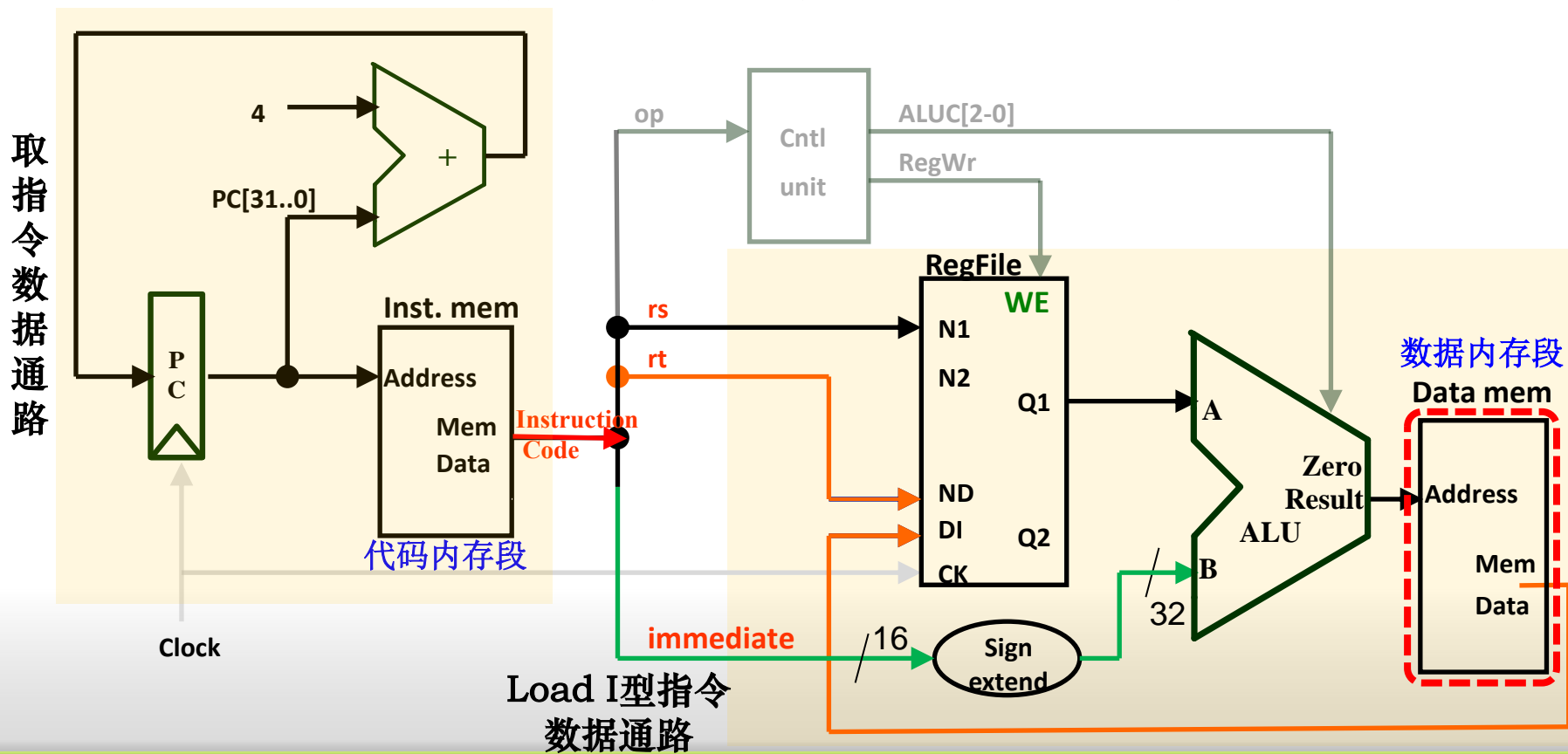**面向访存的I指令 (lw)：** ALU输入一个来源于源寄存器，另一个来源于立即数（用于计算地址）；ALU的输出是访存地址；存储单元输出到目标寄存器




# 系统指令数据通路设计

## 单条指令的数据通路设计：32位MIPS系统I指令

 

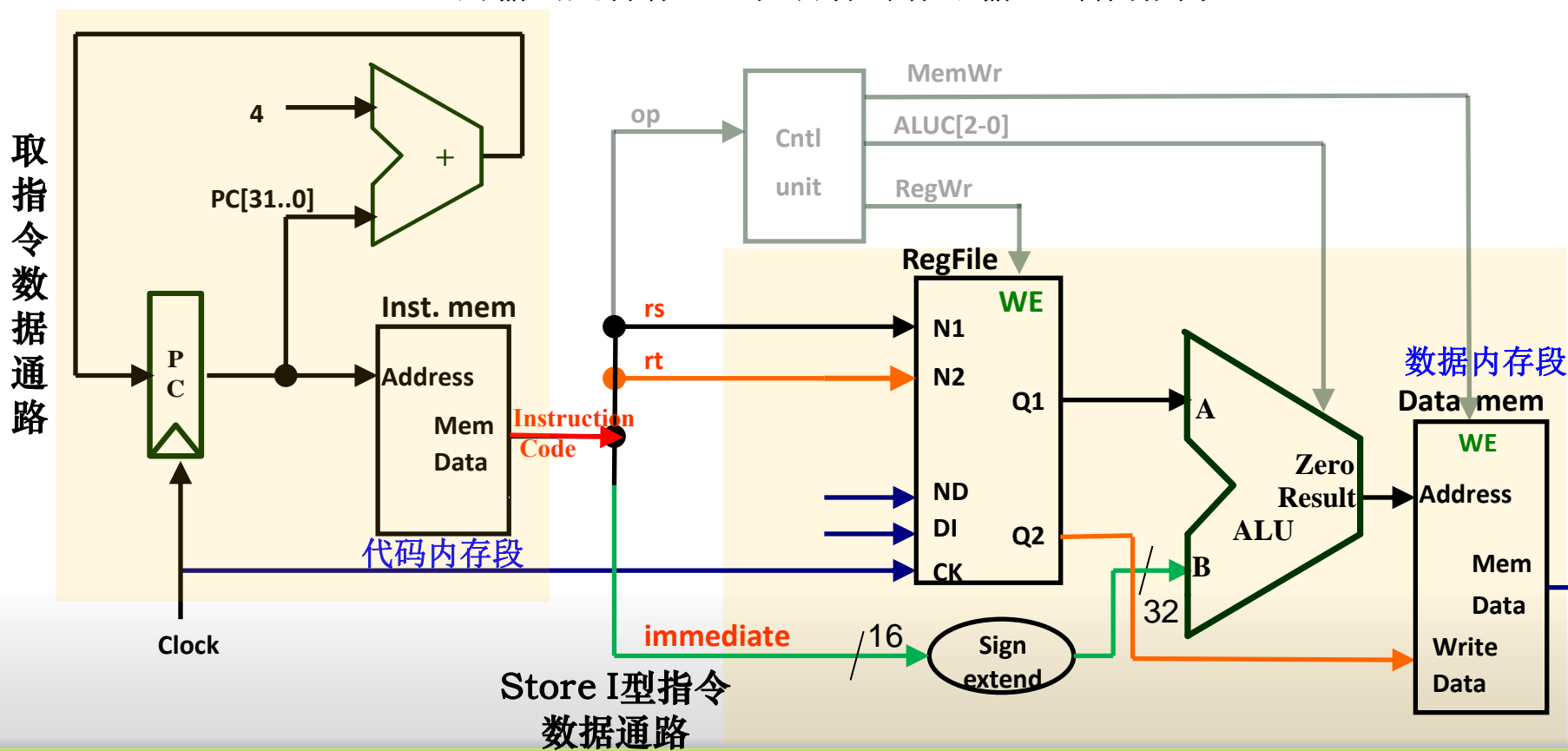**面向访存的I指令（写）：** ALU输入一个来源于源寄存器，另一个来源于立即数（用于计算地址）；ALU的输出是访存地址；目标寄存器输入到存储单元



# 系统指令数据通路设计

## 单条指令的数据通路设计：32位MIPS系统I指令

<b>I-format</b> <b>beq rs, rt, #imm16</b> <b># if rs = rt, goto PC+4+#imm16*4</b>			
<b>Opcode</b> (6 bits)	<b>Rs</b> (5 bits)	<b>Rt</b> (5 bits)	<b>Immediate</b> (16 bits)

- **mem[PC]**      **Fetch the instruction from memory**
- **Equal = ( R[rs] == R[rt] )** **Calculate the branch condition**  
**R[rs] - R[rt] , zero flag**
- **Branch : calculate the next instruction's address :**

**R[rs] - R[rt] , zero flag**

– if (Equal)      then      if (zero)

$$PC \leq PC + 4 + \{ \text{SignExt}(\text{imm16}) * 4 \}$$

- else

PC <= PC + 4


左移，最低两位00  
地址对齐 align

# 系统指令数据通路设计

## 单条指令的数据通路设计：32位MIPS系统I指令



I-format beq rs, rt, #imm16 # if rs = rt, goto PC+4+#imm16*4			
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Immediate (16 bits)

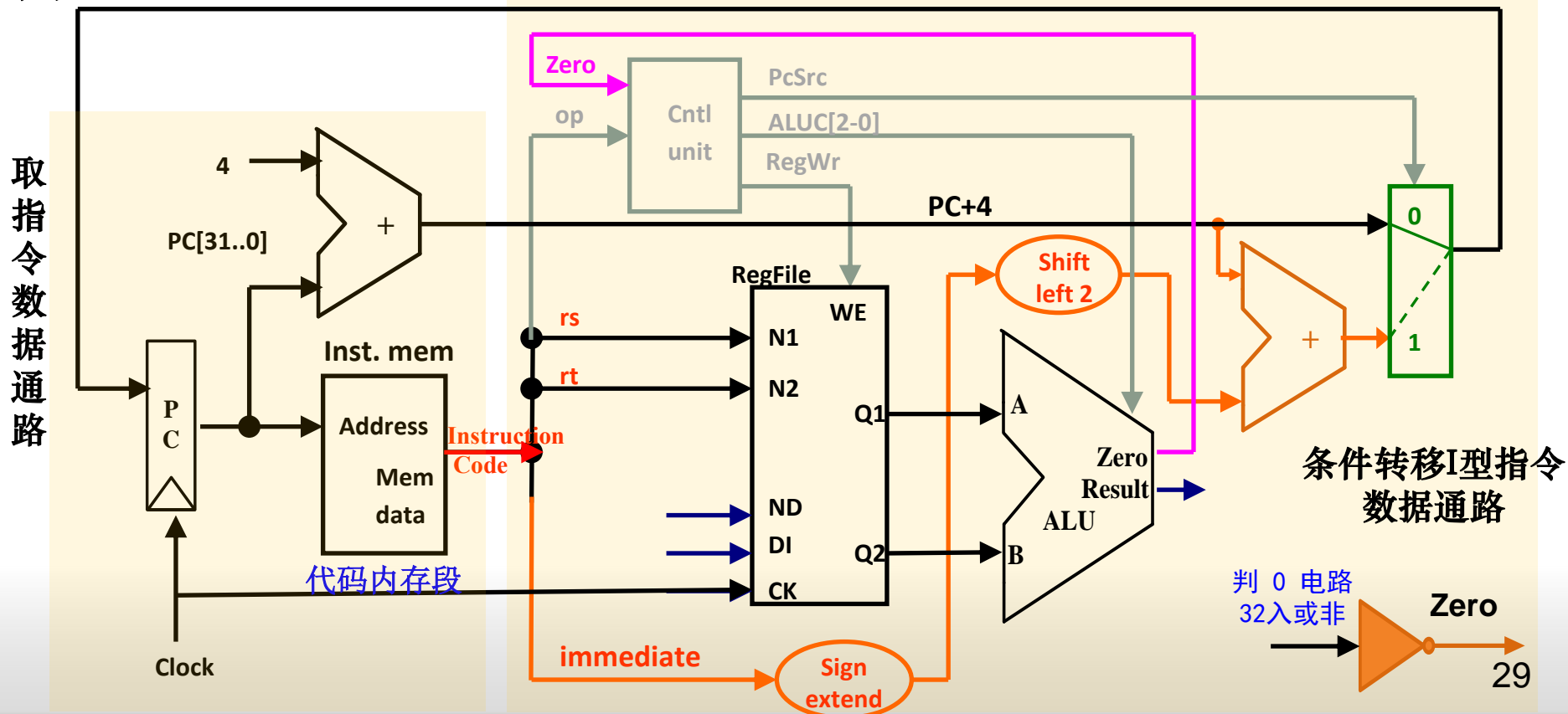**条件转移I指令：**ALU的输入来源于两个源寄存器；ALU的判零输出到控制逻辑电路（选择顺序或跳跃）



# 系统指令数据通路设计


## 单条指令的数据通路设计：32位MIPS系统J指令

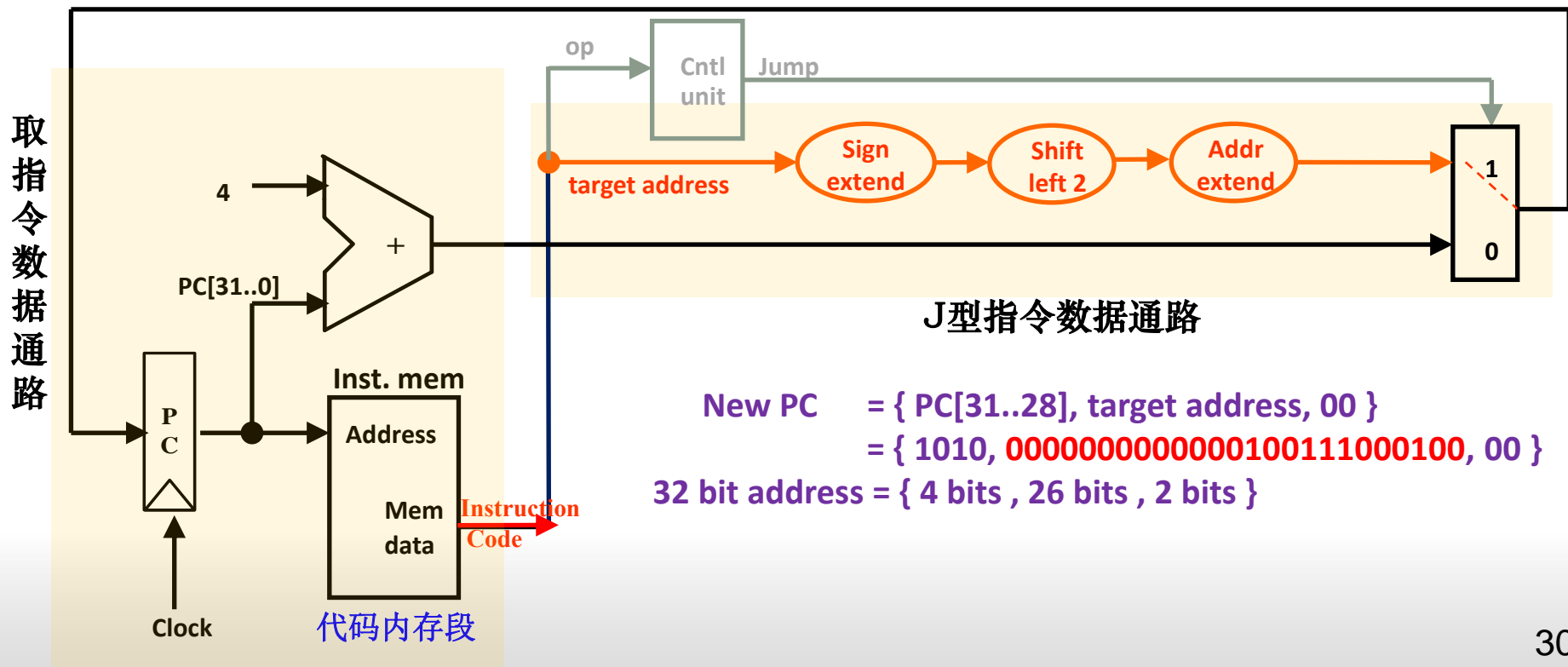 

- CPU设计基本步骤
- 系统指令数据通路设计
- **系统指令控制逻辑设计**
- 系统指令数据通路与控制逻辑集成
- CPU时序分析
- CPU性能指标

# 系统指令控制逻辑设计

## 系统指令的控制逻辑设计

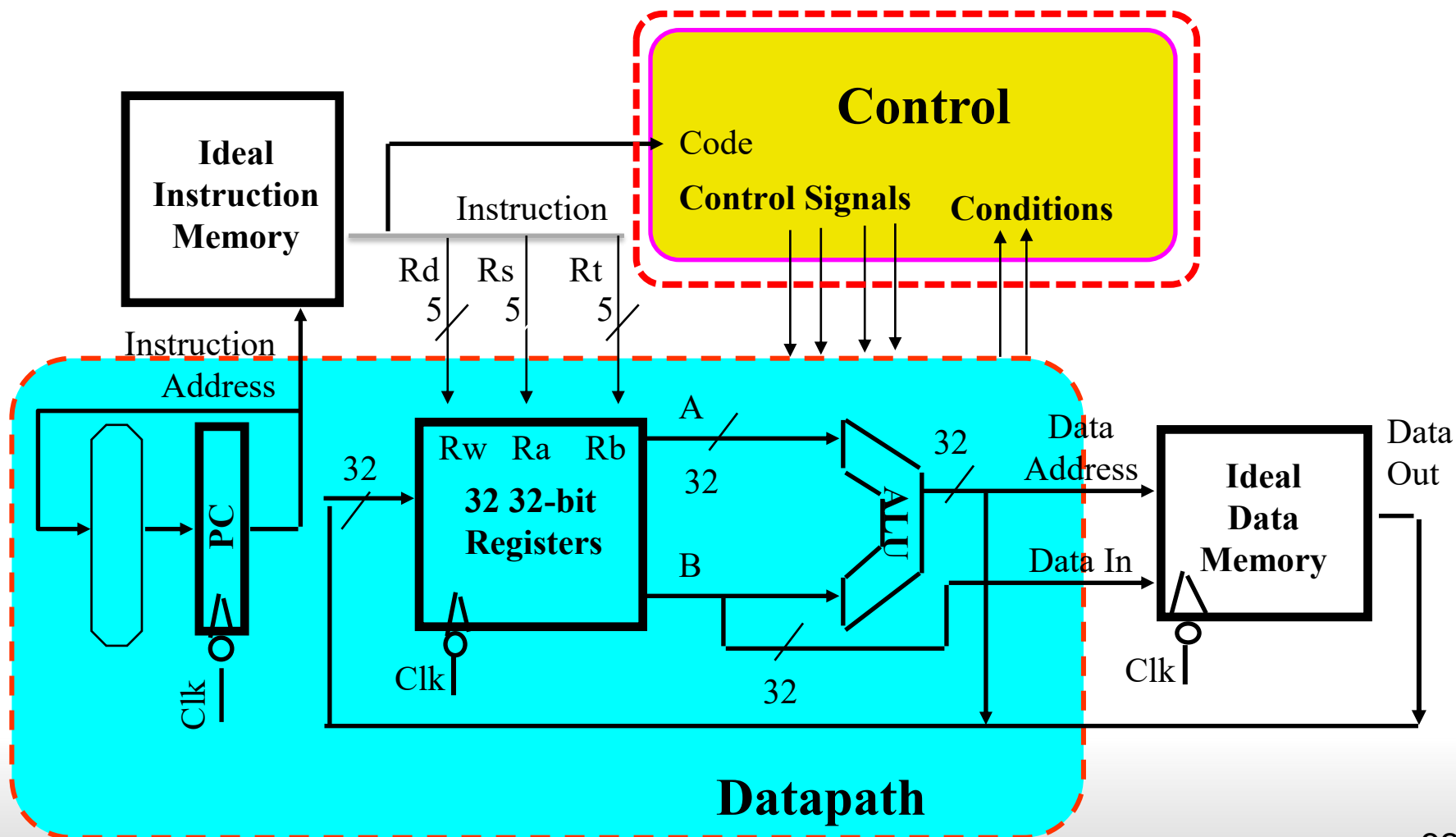




# 系统指令控制逻辑设计


## 单条指令的控制逻辑设计：32位MIPS系统R指令

R-format    add/sub/and/or/slt    rs, rt, rd    # rd = rs op rt					
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Rd (5 bits)	Shift amt (5 bits)	Func (6 bits)

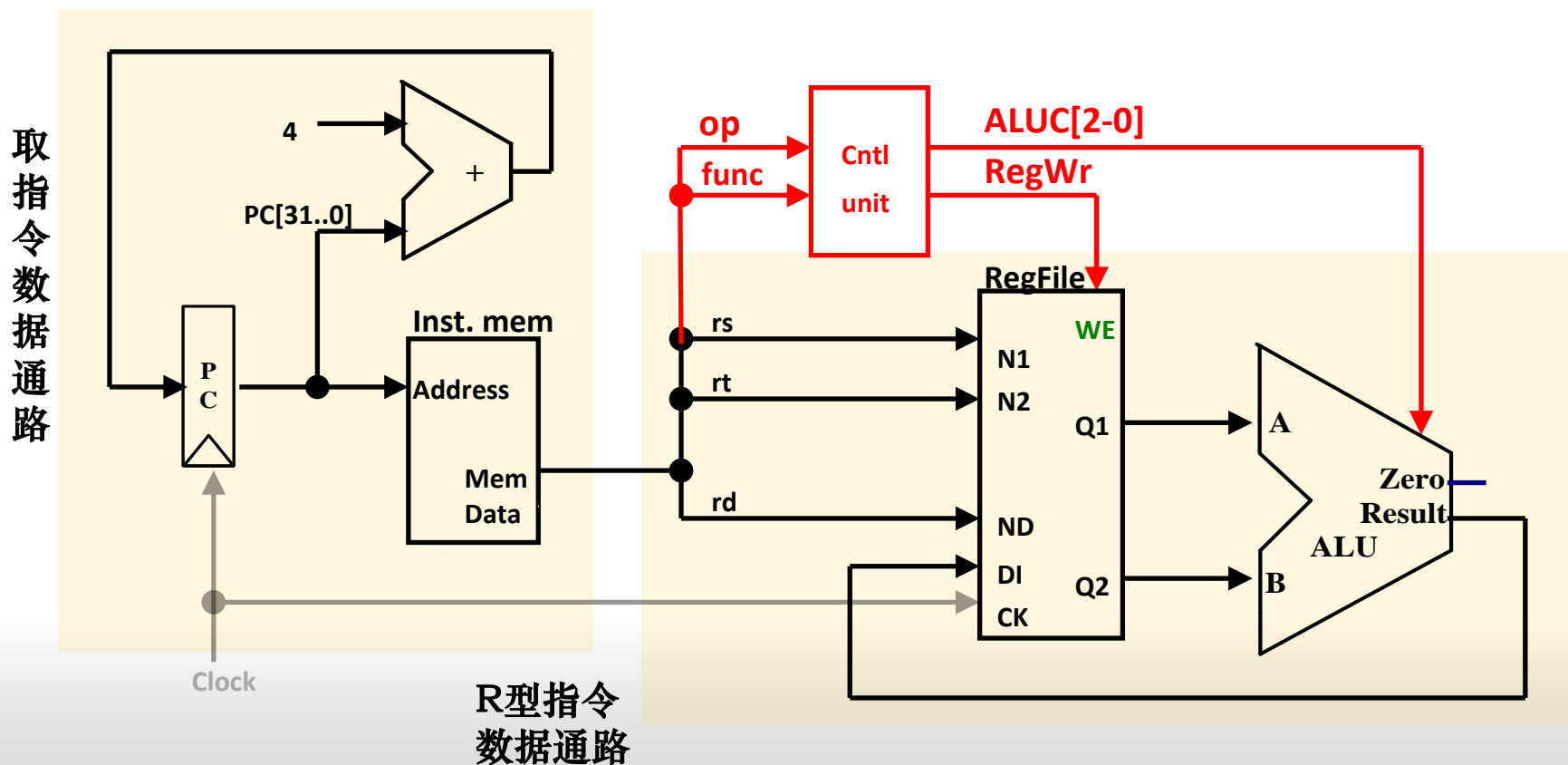

# 系统指令控制逻辑设计

## 单条指令的控制逻辑设计：32位MIPS系统R指令

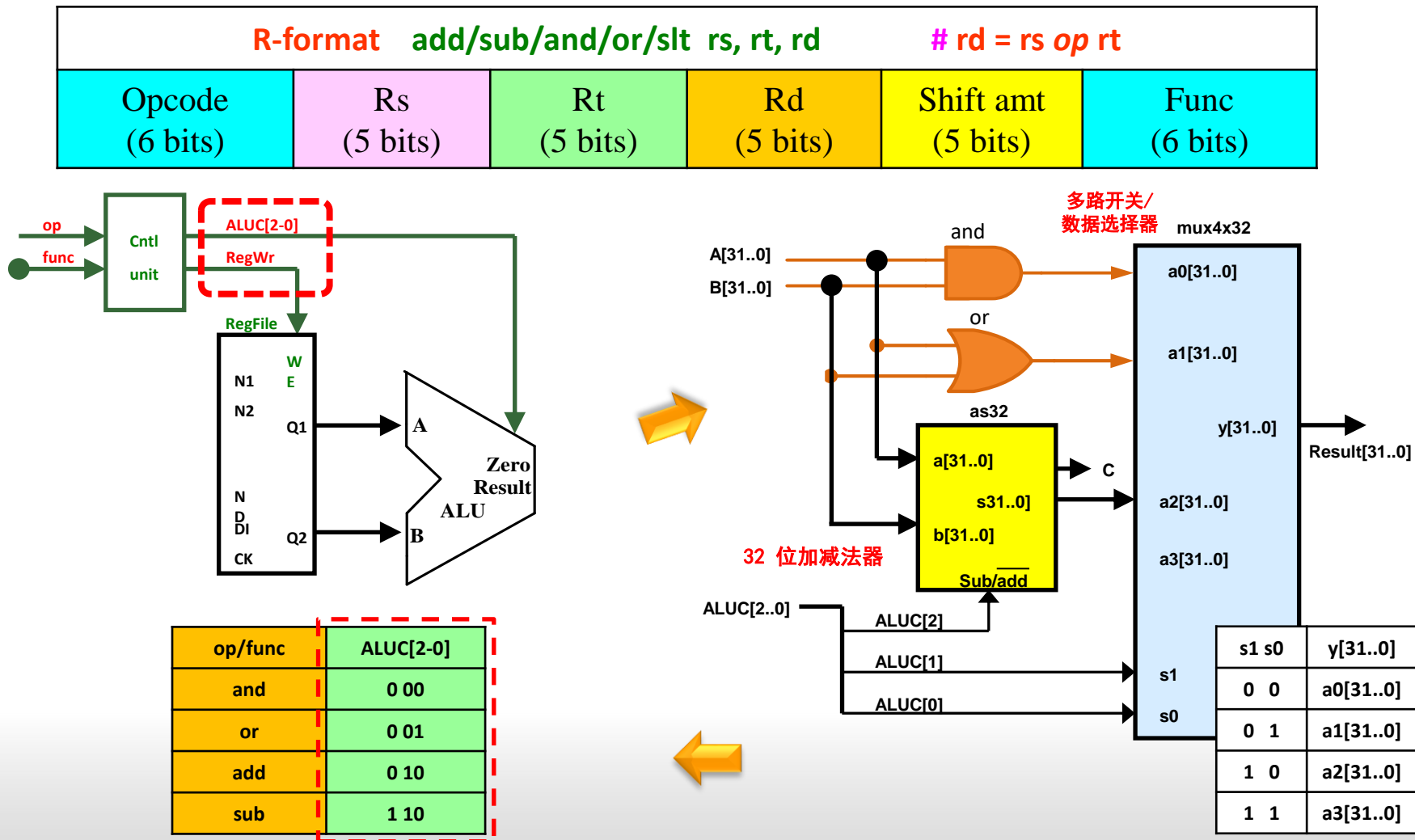




# 系统指令控制逻辑设计

## 数据通路的综合

### 32位MIPS系统I指令

I-format <b>ori</b> rs, rt, imm16    # rt = rs op SignExtend[imm16]			
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Immediate (16 bits)

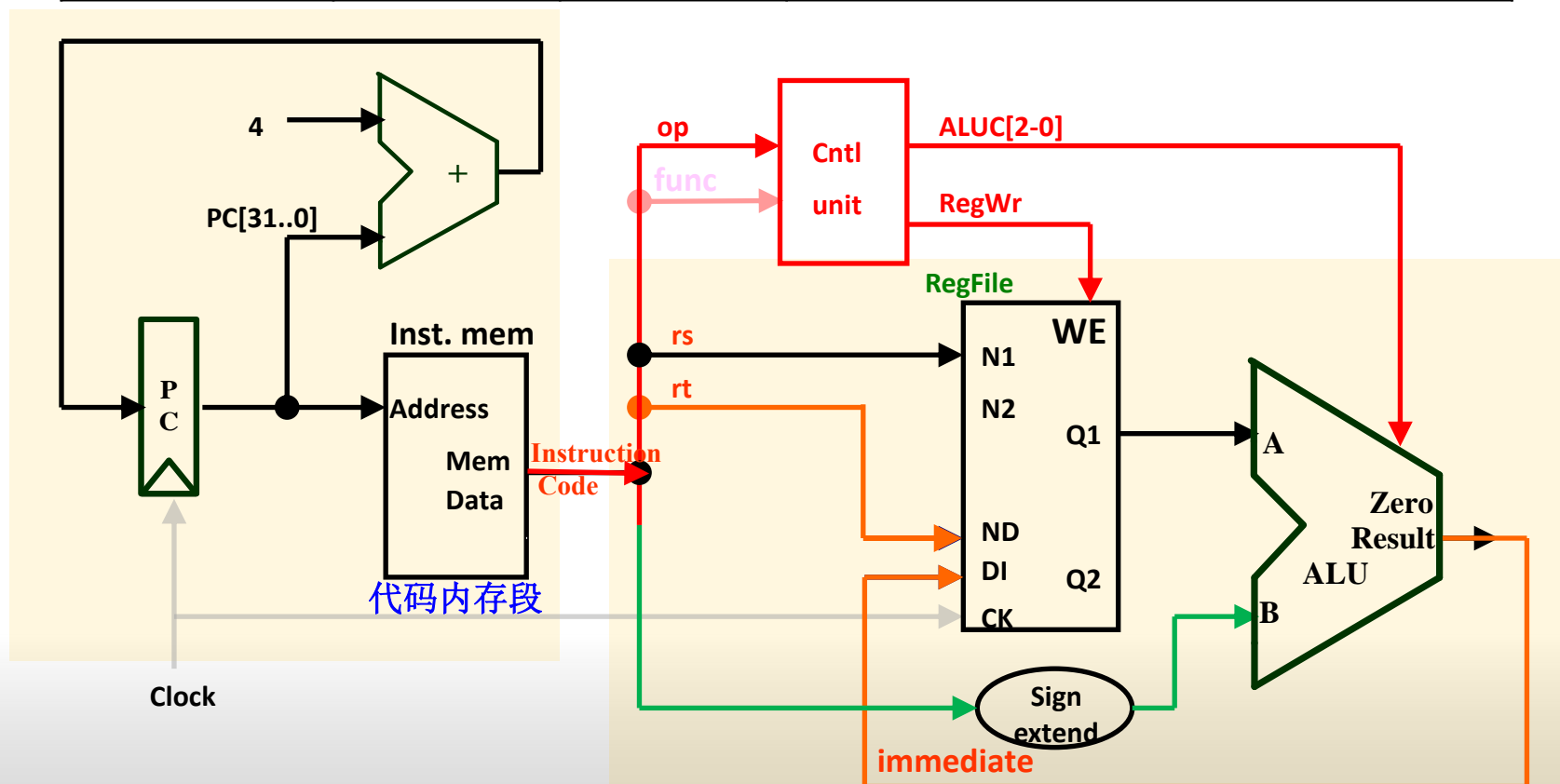

# 系统指令控制逻辑设计


## 数据通路的综合

不同类型的指令在数据通路上有差别，例如：

**R型指令：** 3个寄存器操作数（写入寄存器编号为Rd）； ALU的两个输入都是寄存器

**I型指令：** 2个寄存器操作数（写入寄存器编号为Rt）； ALU中的一个输入为立即数

**数据通路综合：** 在同一数据通路上运行不同的指令

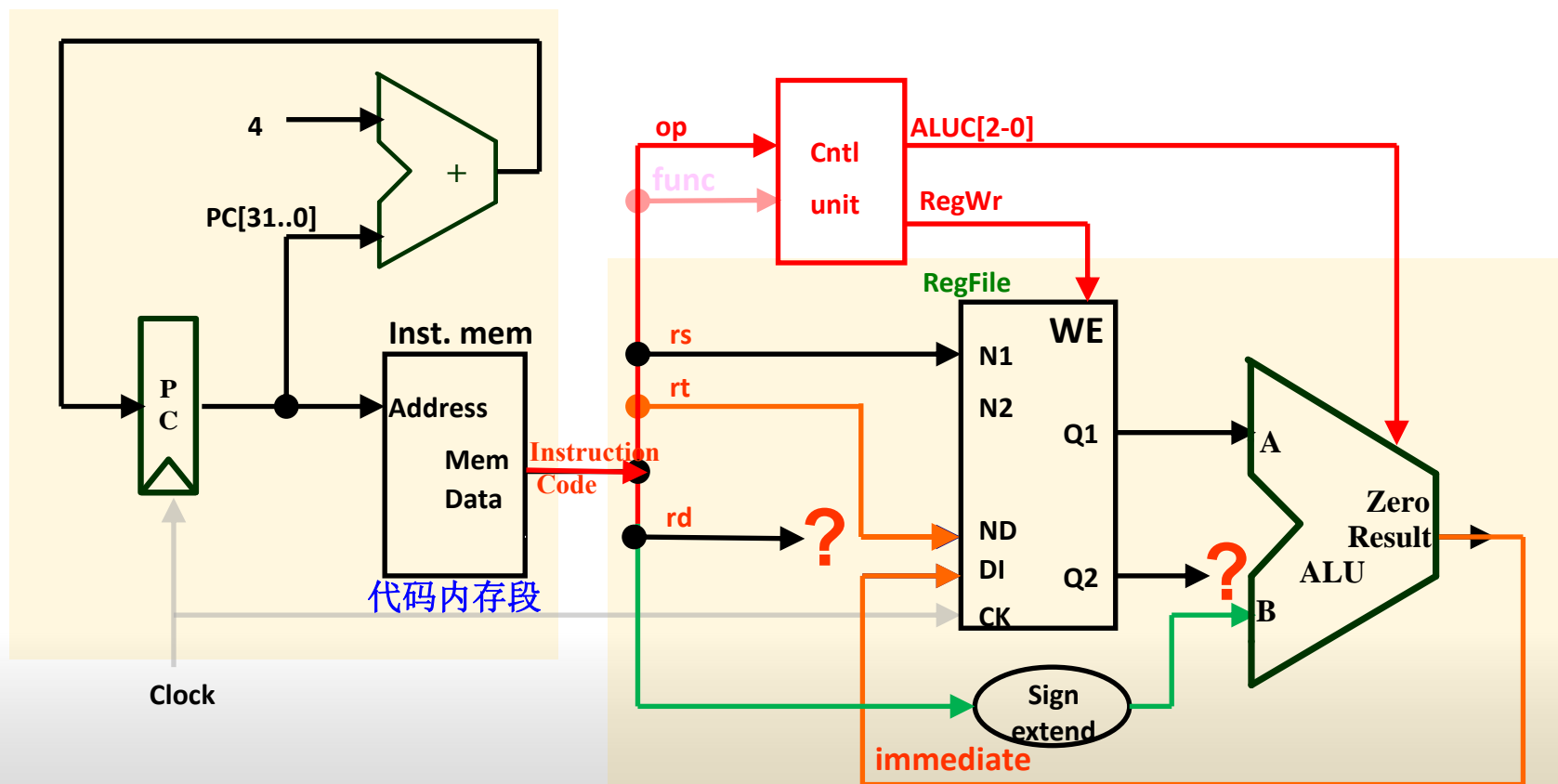

# 系统指令控制逻辑设计


## 数据通路的综合和控点

对于有多个输入来源的，增加MUX，引入控制信号

**RegDst** 0: select rd; 1: select rt

**ALUSrc** 0: select register Q2; 1: select immediate

op/func	ALUC[2-0]	RegDst	ALUSrc
and	000	0	0
or, ori	001	0, 1	0, 1
add	010	0	0
sub	110	0	0

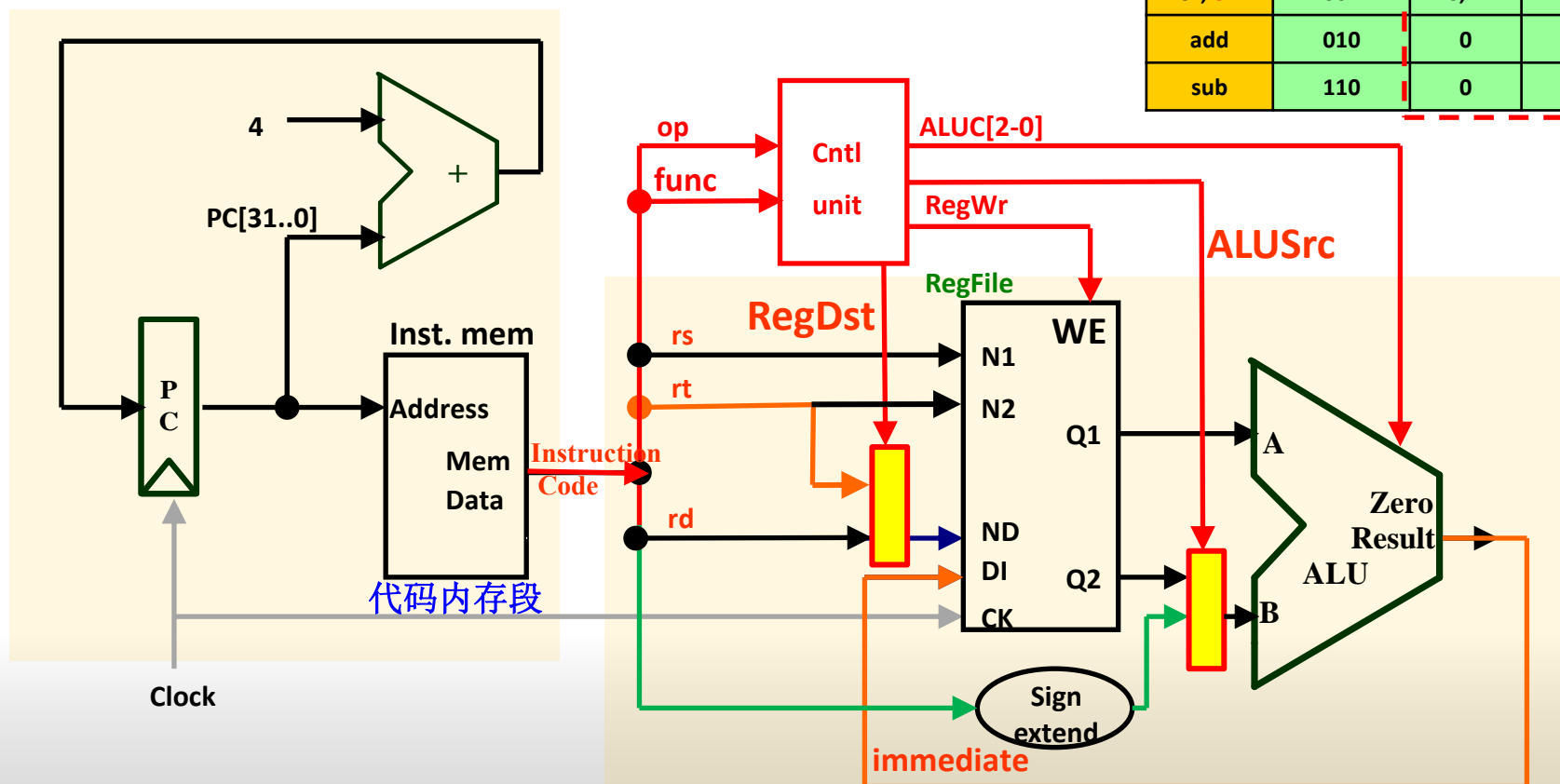


# 系统指令控制逻辑设计

## 数据通路的综合和控点

访存型I指令 (**lw**, 读内存) : 写回的数据来源于存储器

I-format <b>lw</b> <i>rt</i> , #imm16( <i>rs</i> )      # <i>rt</i> = Memory[ <i>rs</i> + imm16]			
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Immediate (16 bits)

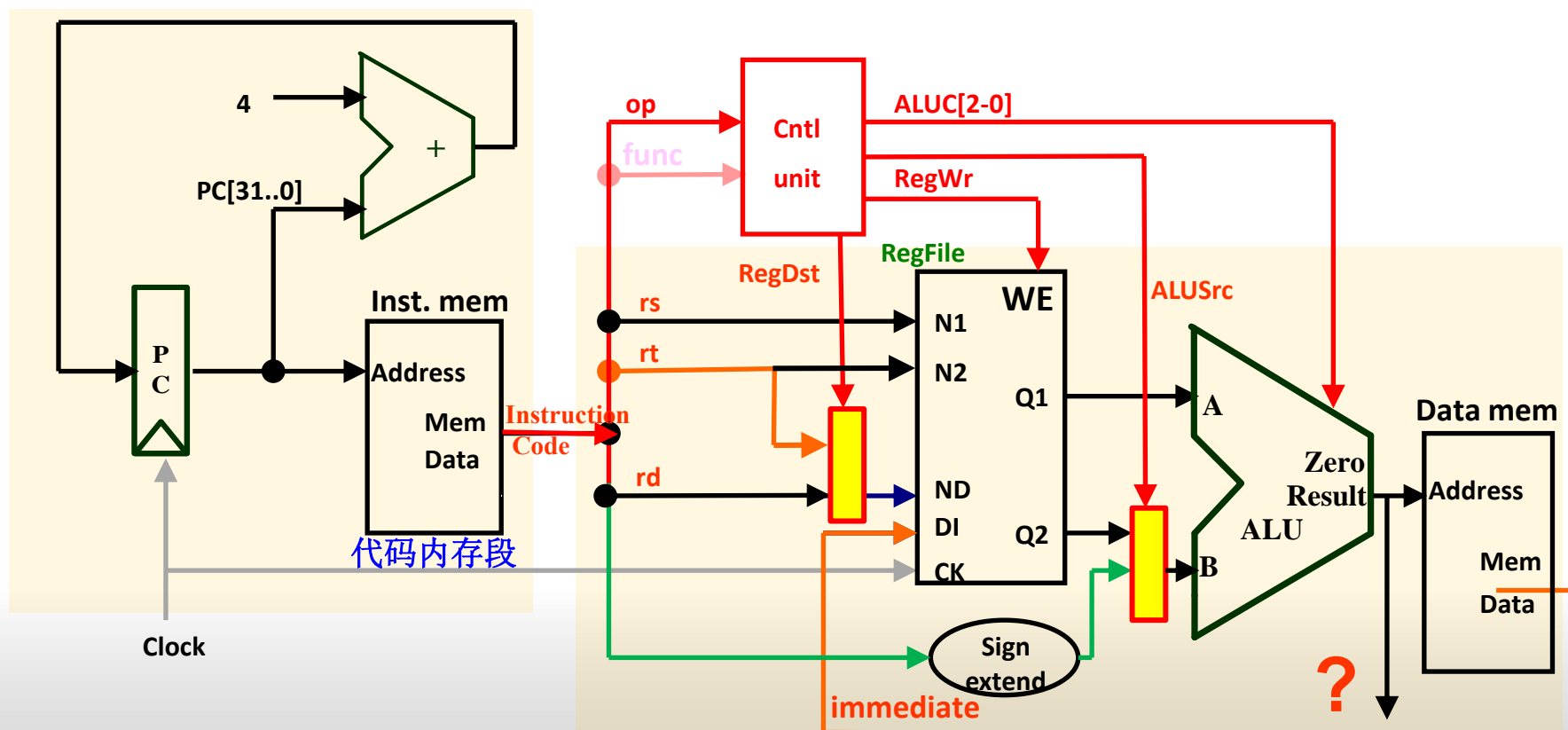


# 系统指令控制逻辑设计

## 数据通路的综合和控点

访存型I指令（**lw**, 读内存）：写回的数据来源于存储器

**MemToReg** 0: ALU结果写回; 1: 内存写回

op/func	ALUC	Reg Dst	ALU Src	Mem ToReg
and	000	0	0	0
or, ori	001	0, 1	0, 1	0, 0
Add, lw	010	0, 1	0, 1	0, 1
sub	110	0	0	0


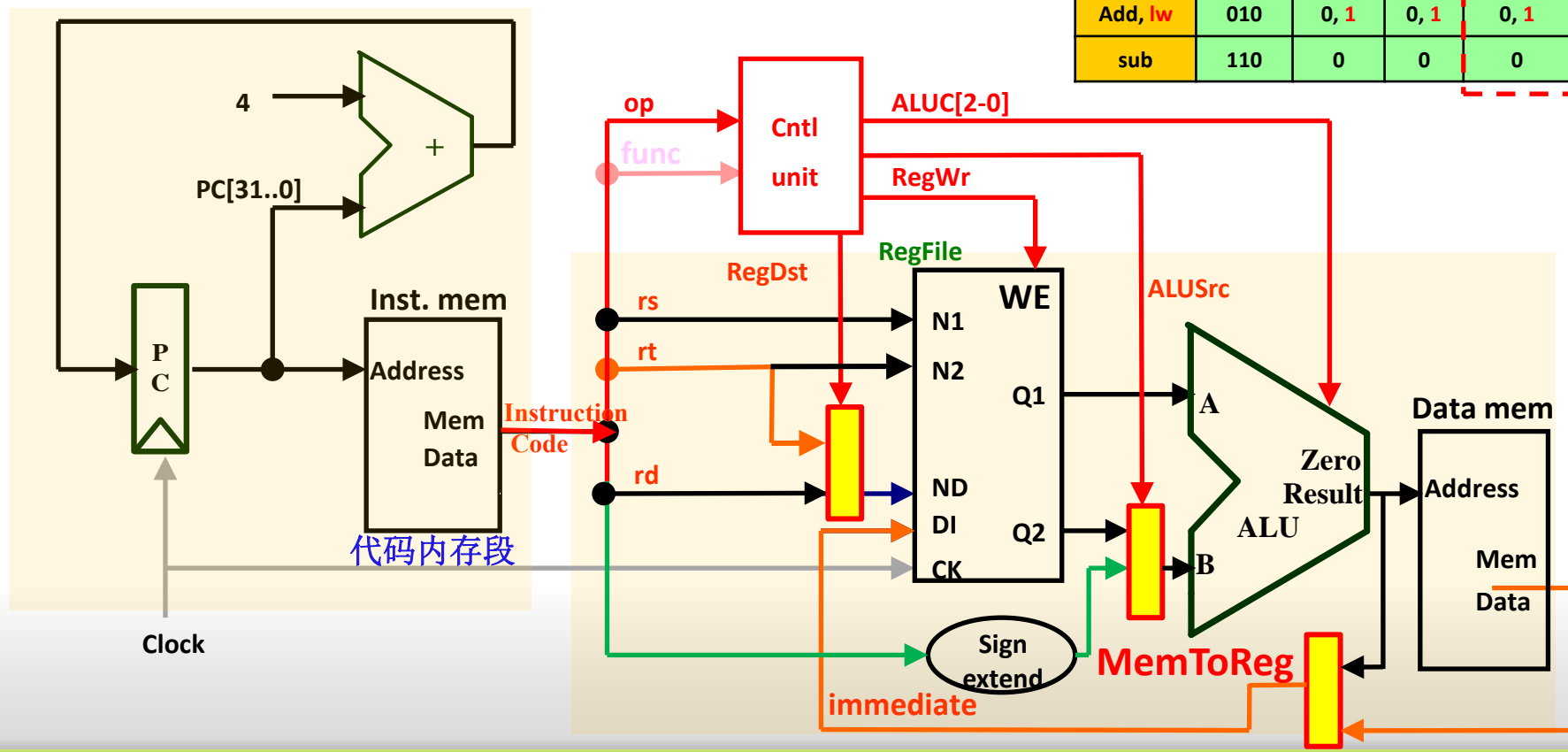




# 系统指令控制逻辑设计

## 数据通路的综合和控点

访存型I指令（**sw**, 写内存）：寄存器数据写入内存

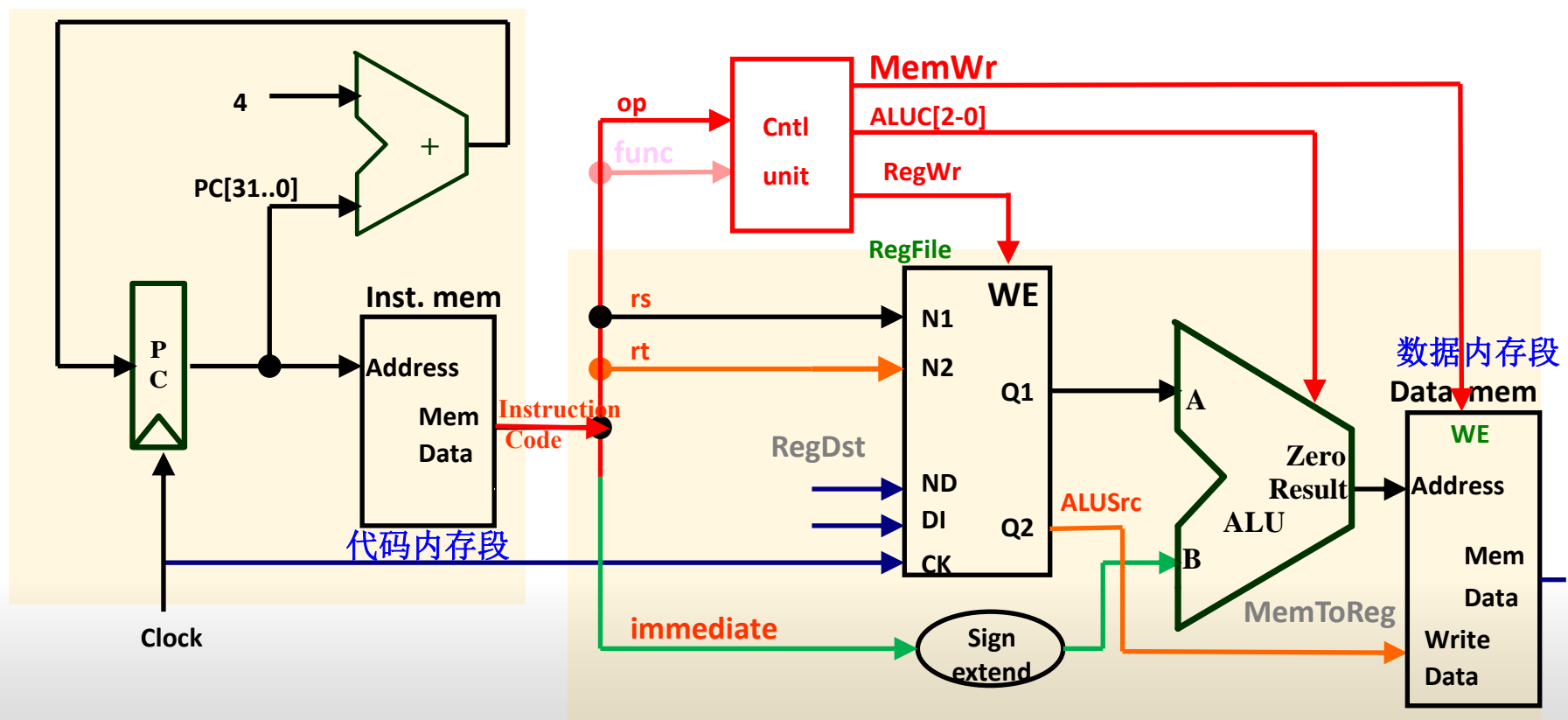 


# 系统指令控制逻辑设计

## 数据通路的综合和控点

访存型I指令（**sw**, 写内存）：

寄存器数据写入内存（**MemWr**）

op/func	ALUC	Reg Dst	ALU Src	Mem ToReg	Mem Wr
and	000	0	0	0	0
or, ori	001	0, 1	0, 1	0, 0	0,0
Add, lw, <b>sw</b>	010	0, 1, <b>X</b>	0, 1, <b>1</b>	0, 1, <b>X</b>	0,0, <b>1</b>
Sub	110	0	0	0	0

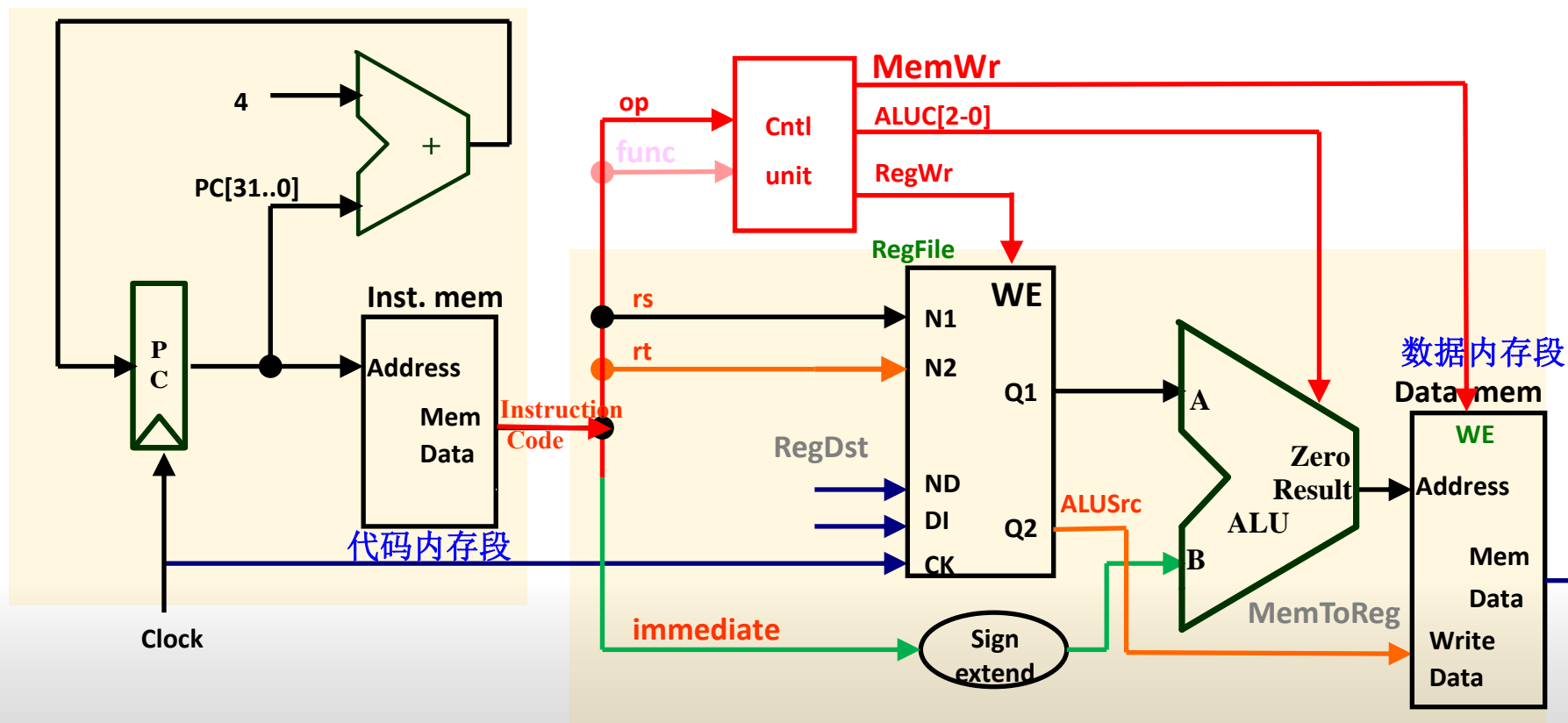


# 系统指令控制逻辑设计

## 数据通路的综合和控点

### 条件转移I指令

I-format <b>beq</b> rs, rt, #imm16 <span style="color: red;"># if rs = rt, goto PC+4+#imm16*4</span>			
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Immediate (16 bits)

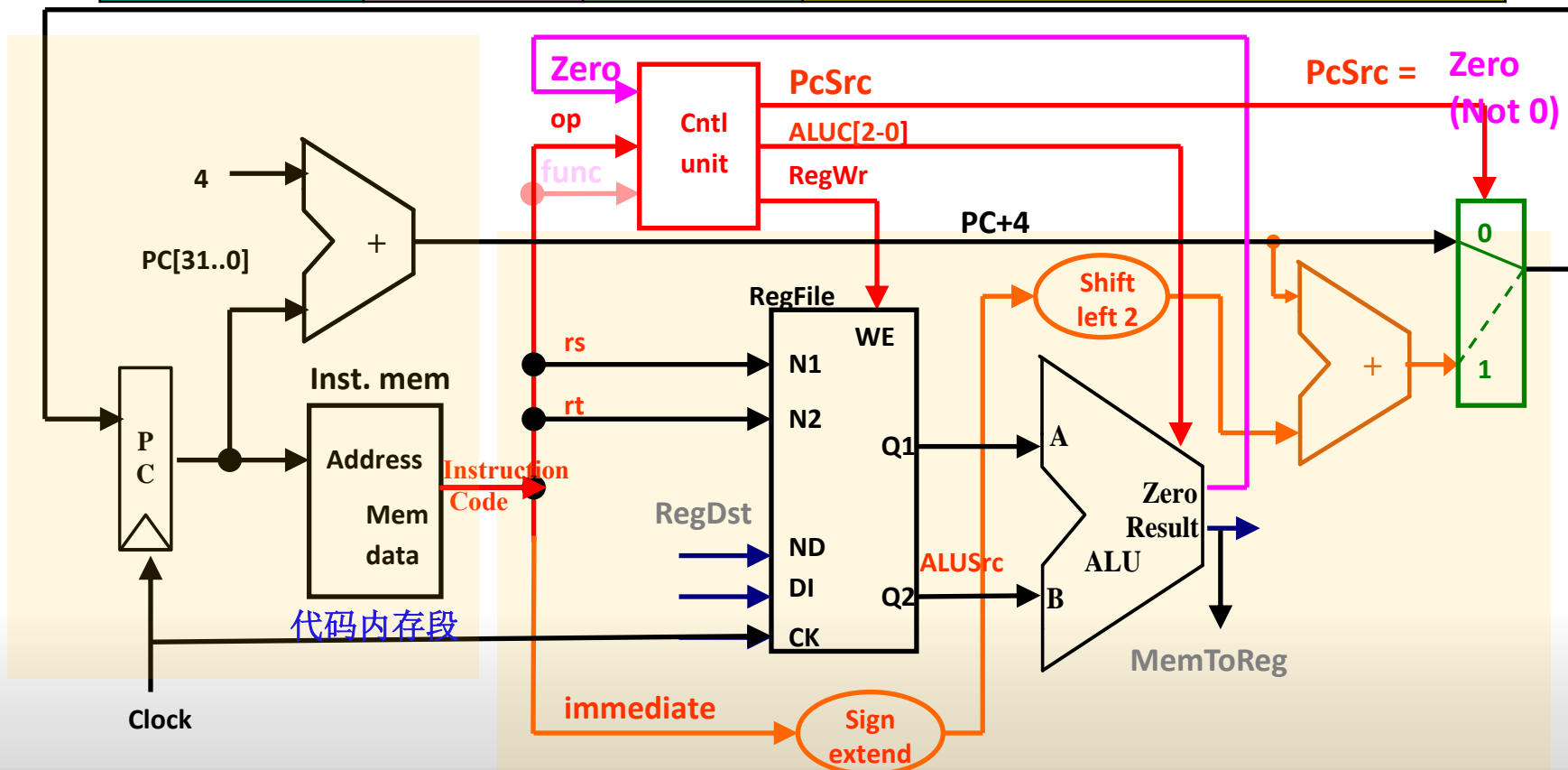


# 系统指令控制逻辑设计

## 数据通路的综合和控点

### 条件转移I指令



op/func	ALUC	Reg Dst	ALU Src	Mem ToReg	MemWr	PcSrc
and	000	0	0	0	0	0
or, ori	001	0, 1	0, 1	0, 0	0,0	0,0
Add, lw, sw	010	0, 1, X	0, 1, 1	0, 1, X	0,0,1	0,0,0
Sub, beq	110	0, X	0, 0	0, X	0, 0	0, Zero

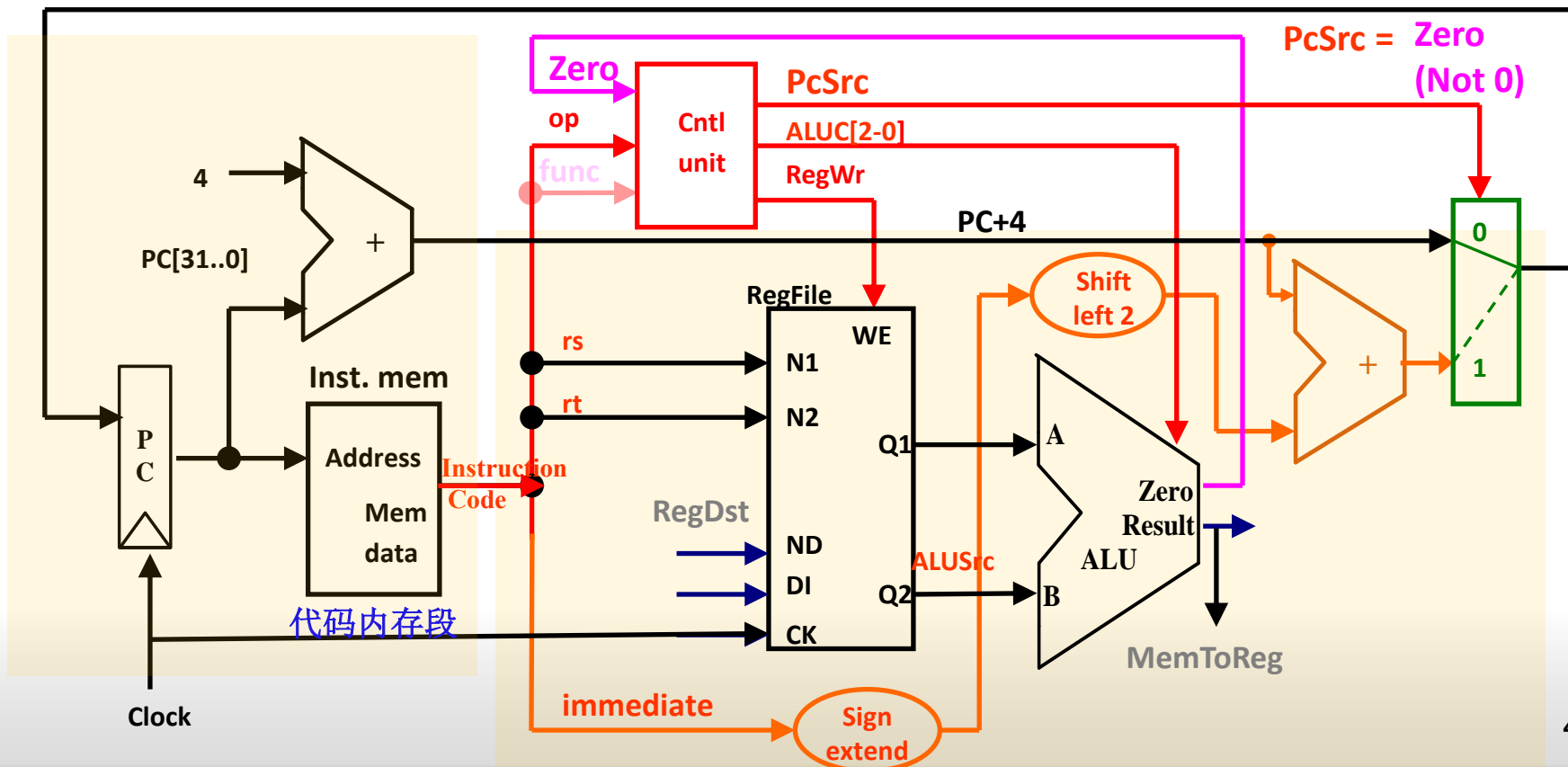

# 系统指令控制逻辑设计

## 数据通路的综合和控点

### J型指令

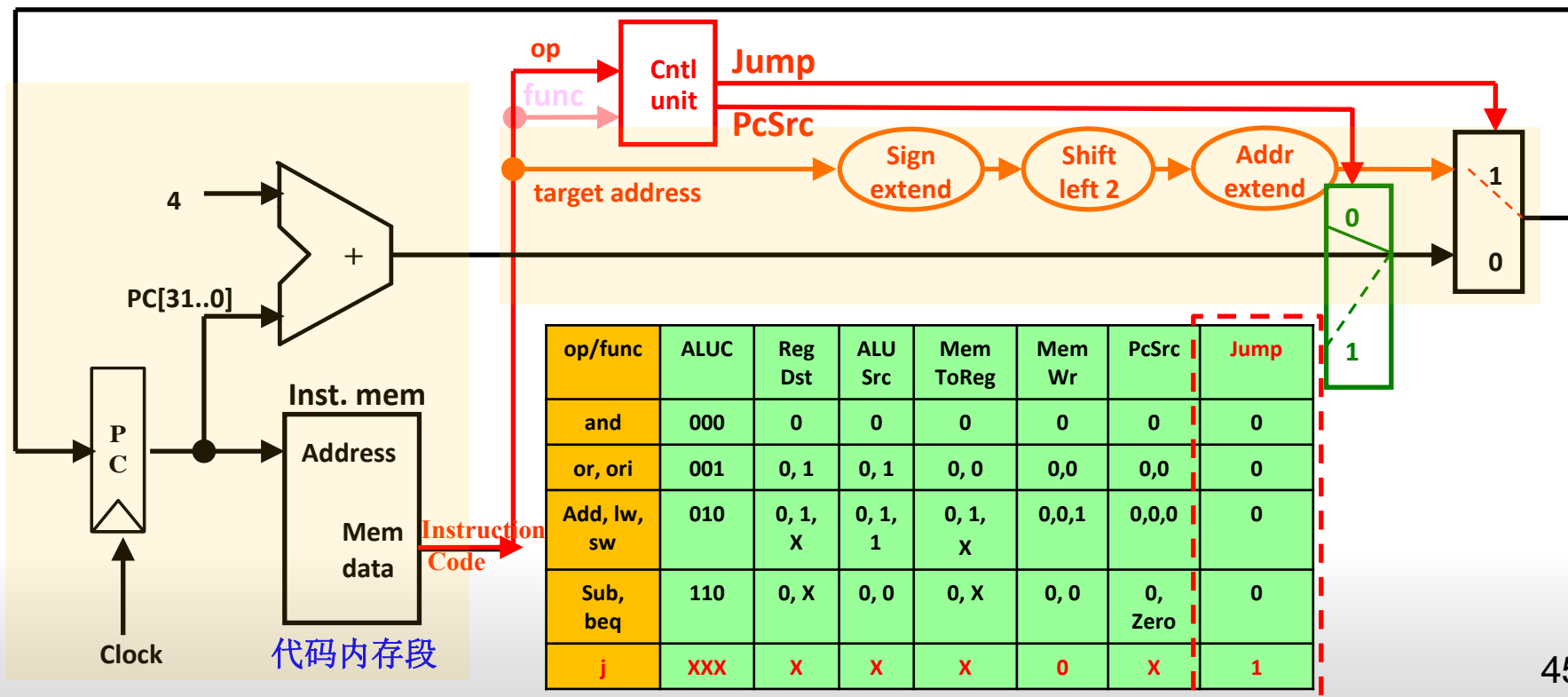 


# 系统指令控制逻辑设计

## 系统指令的控制逻辑总体实现方案

### 系统指令集成

(全部指令数据通路+控制逻辑)

op/func	ALUC	Reg Dst	ALU Src	Mem ToReg	Mem Wr	PcSrc	Jump
and	000	0	0	0	0	0	0
or, ori	001	0, 1	0, 1	0, 0	0,0	0,0	0
Add, lw, sw	010	0, 1, X	0, 1, 1	0, 1, X	0,0,1	0,0,0	0
Sub, beq	110	0, X	0, 0	0, X	0, 0	0, Zero	0
j	xxx	x	x	x	0	x	1

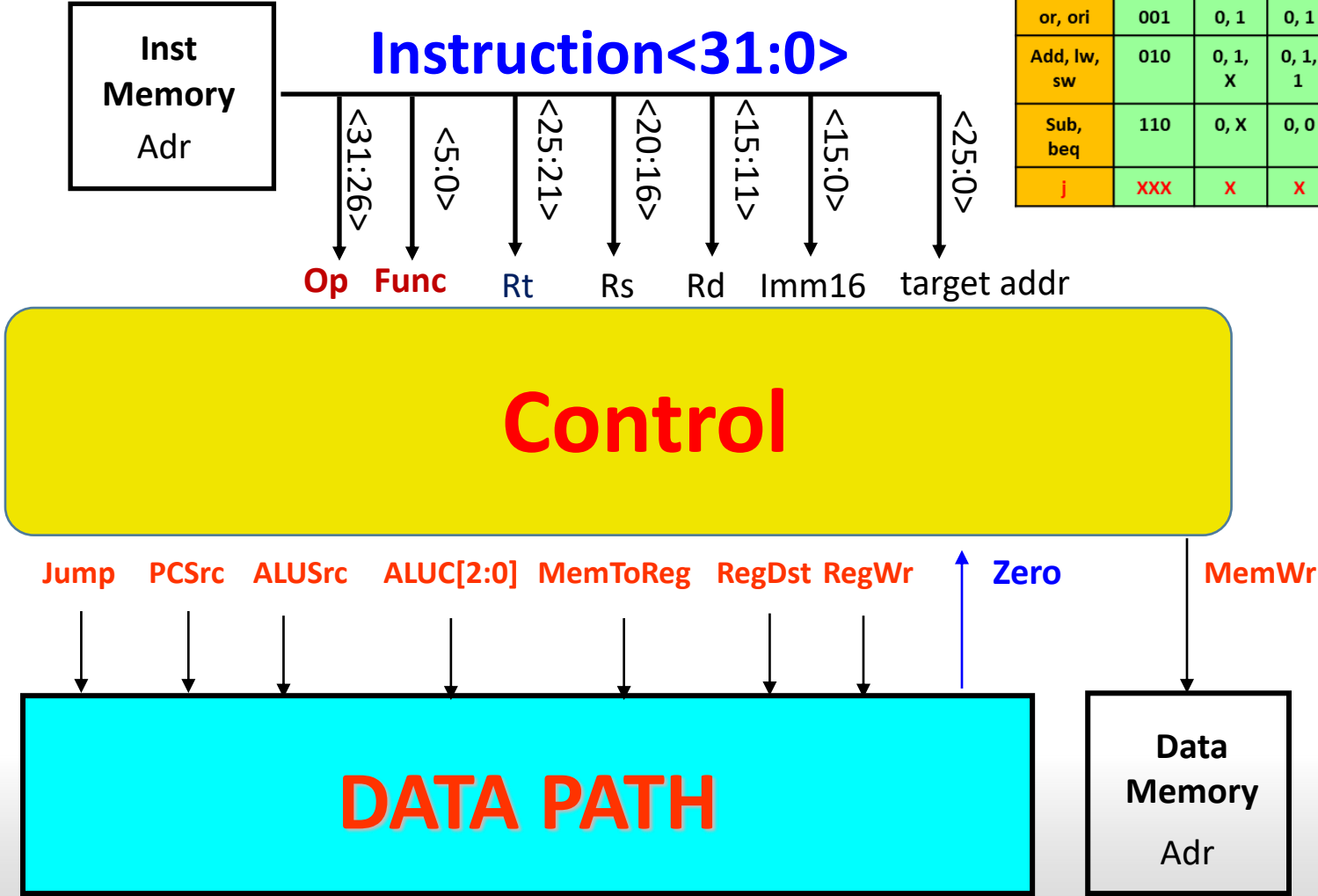

# 系统指令控制逻辑设计

## 系统指令的控制逻辑集合


Control Signals	Instructions								
	and	or	add	sub	ori	lw	sw	beq	j
Jump	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PcSrc	0	0	0	0	0	0	0	Zero	X
ALUSrc	0	0	0	0	1	1	1	0	X
ALUC[2]	0	0	0	1	0	0	0	1	X
ALUC[1]	0	0	1	1	0	1	1	1	X
ALUC[0]	0	1	0	0	1	0	0	0	X
MemToReg	0	0	0	0	0	1	X	X	X
RegDst	0	0	0	0	1	1	X	X	X
RegWr	1	1	1	1	1	1	0	0	0
MemWr	0	0	0	0	0	0	1	0	0



# 系统指令控制逻辑设计

## 系统指令的控制逻辑实现：RegWr控制信号


value	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100	00 0010
op	R-type	ori	lw	sw	beq	j
RegWr	1	1	1	0	0	0

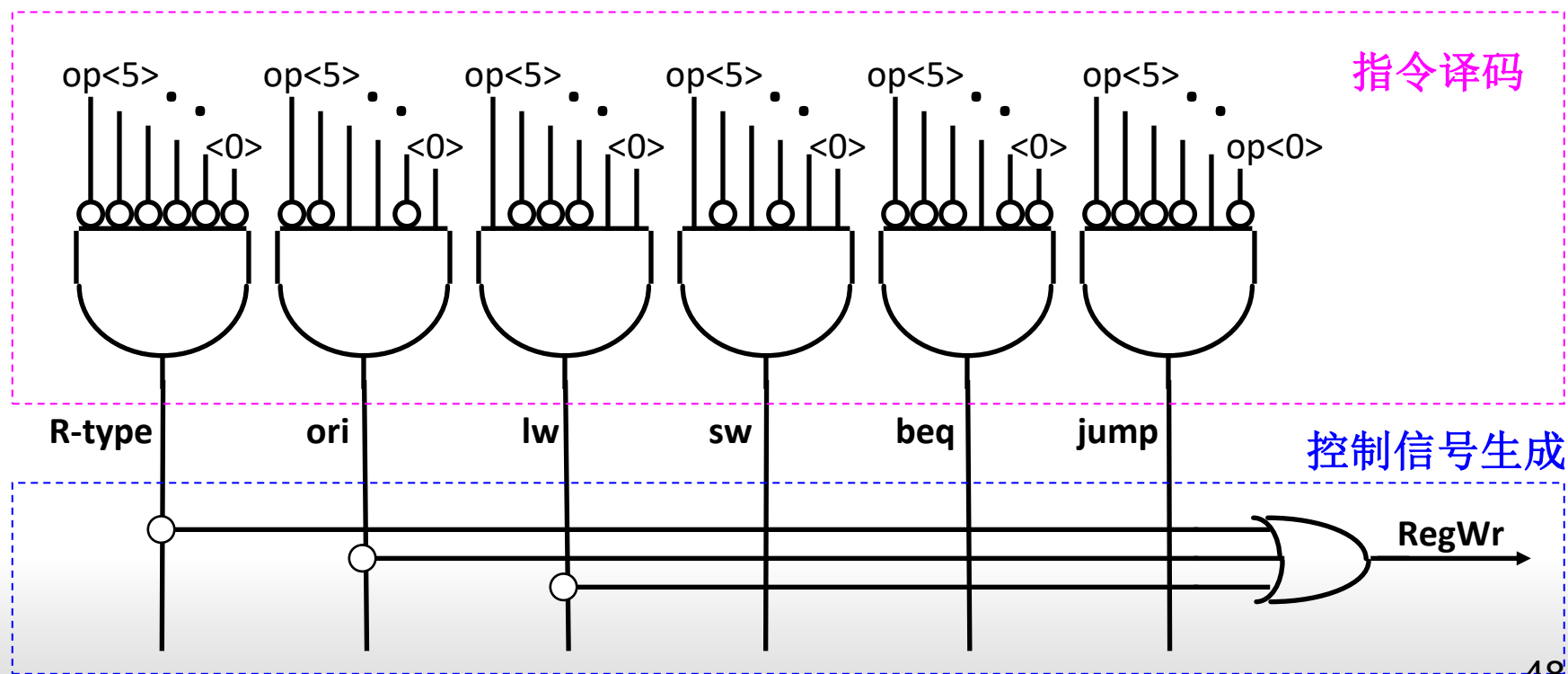



# 系统指令控制逻辑设计

## 系统指令的控制逻辑实现：控制信号集成

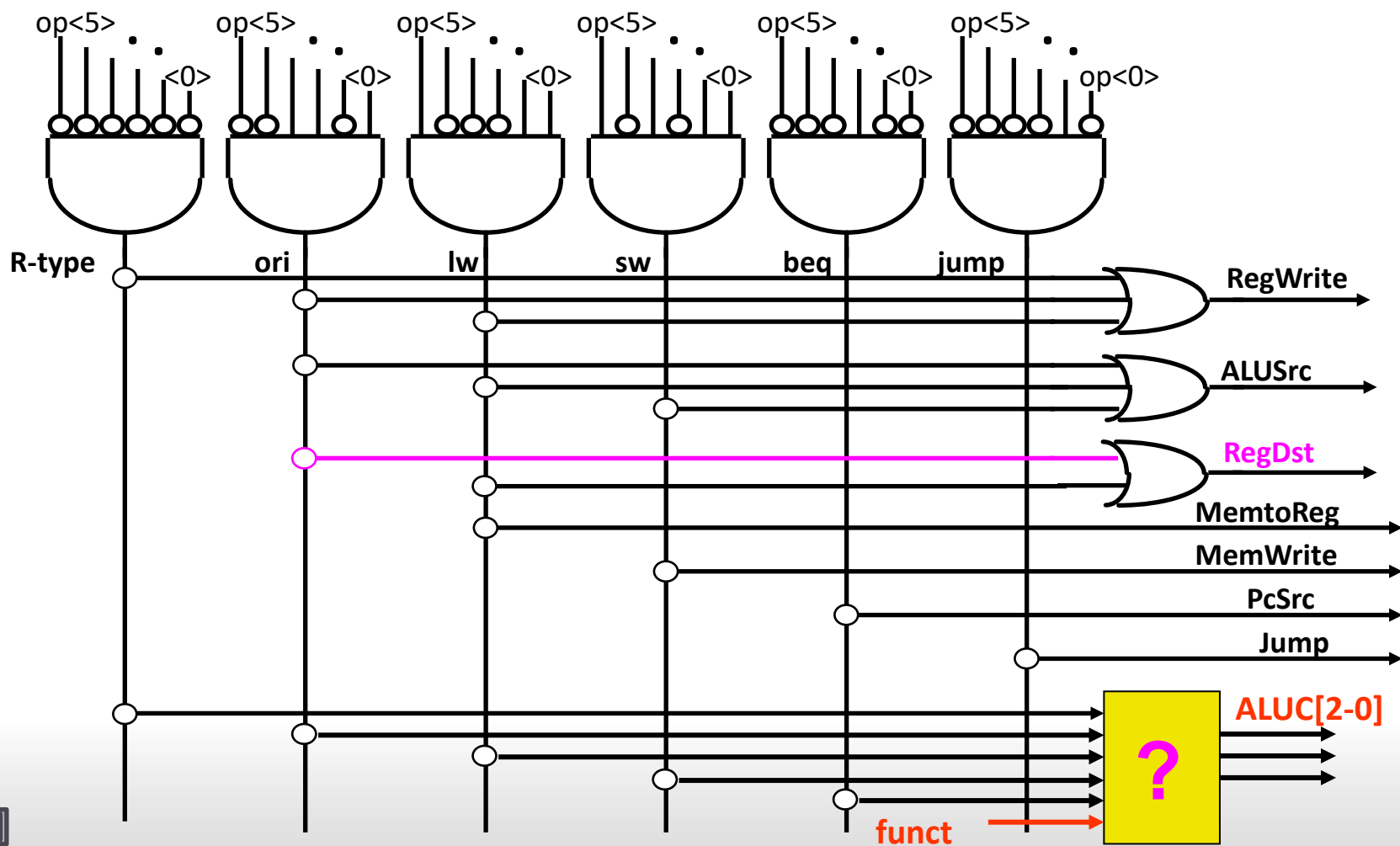



- CPU设计基本步骤
- 系统指令数据通路设计
- 系统指令控制逻辑设计
- **系统指令数据通路与控制逻辑集成**
- CPU时序分析
- CPU性能指标


# 指令系统数据通路与控制逻辑集成

集成（数据通路 + 控制器）

Combine All Together

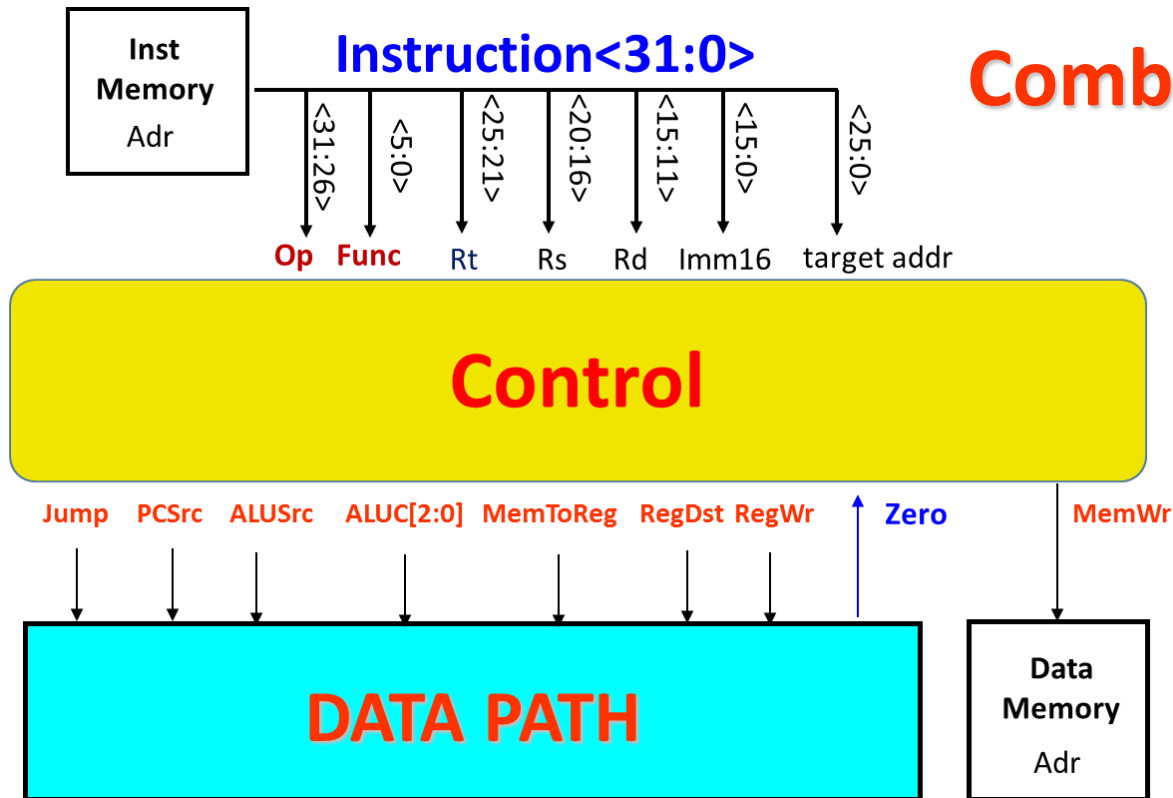

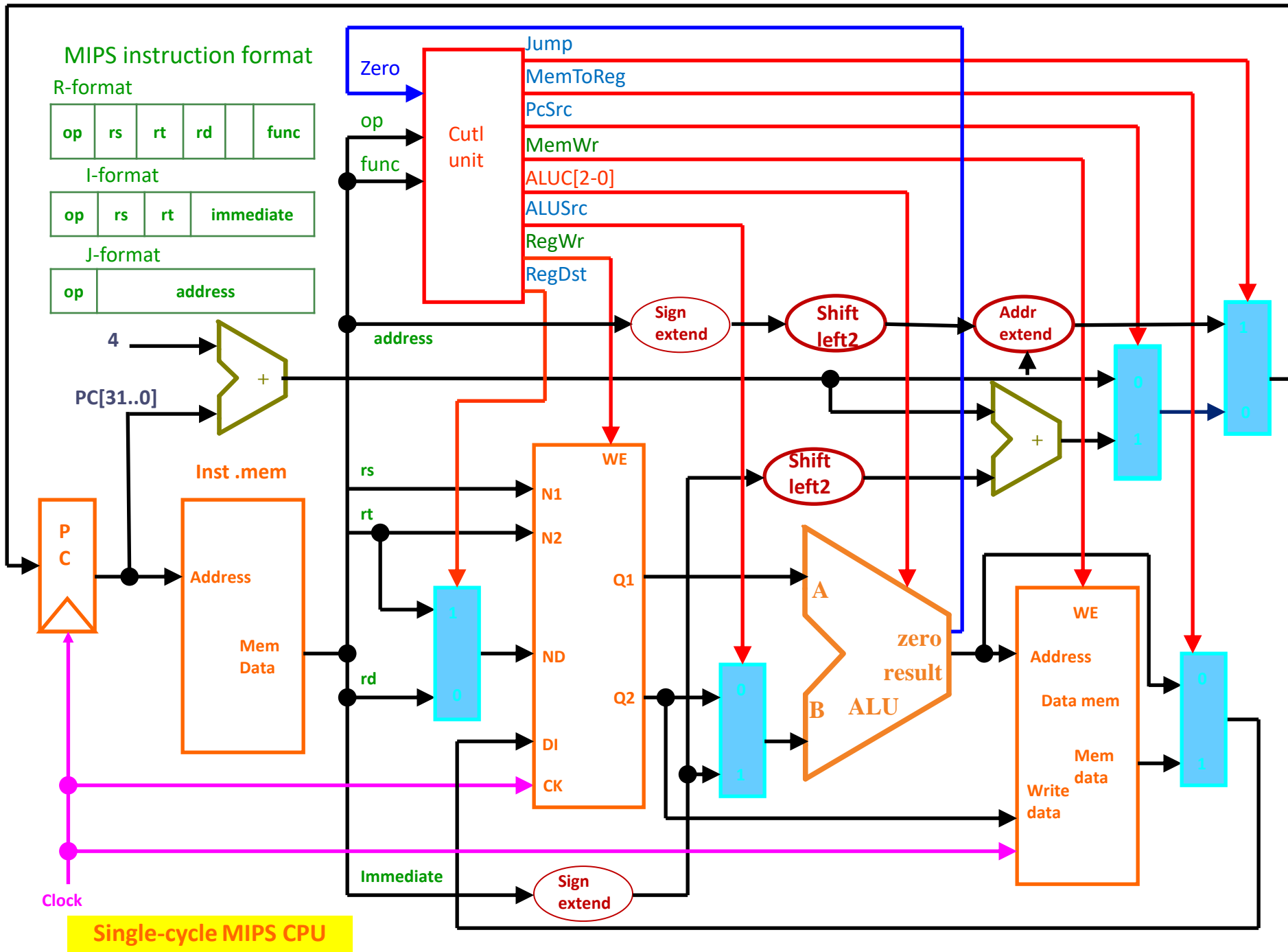

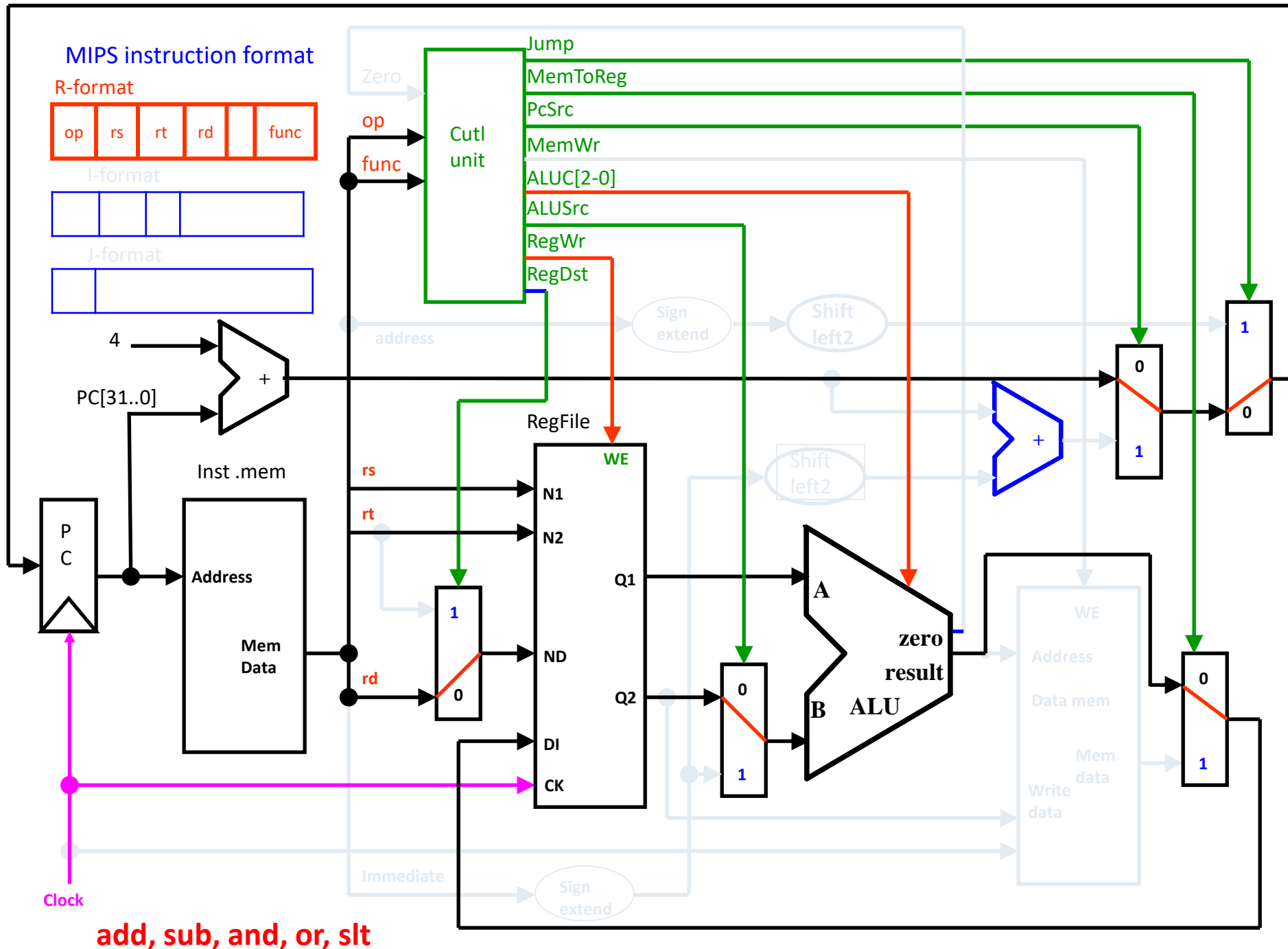

# MIPS instruction format


R-format



I-format



J-format

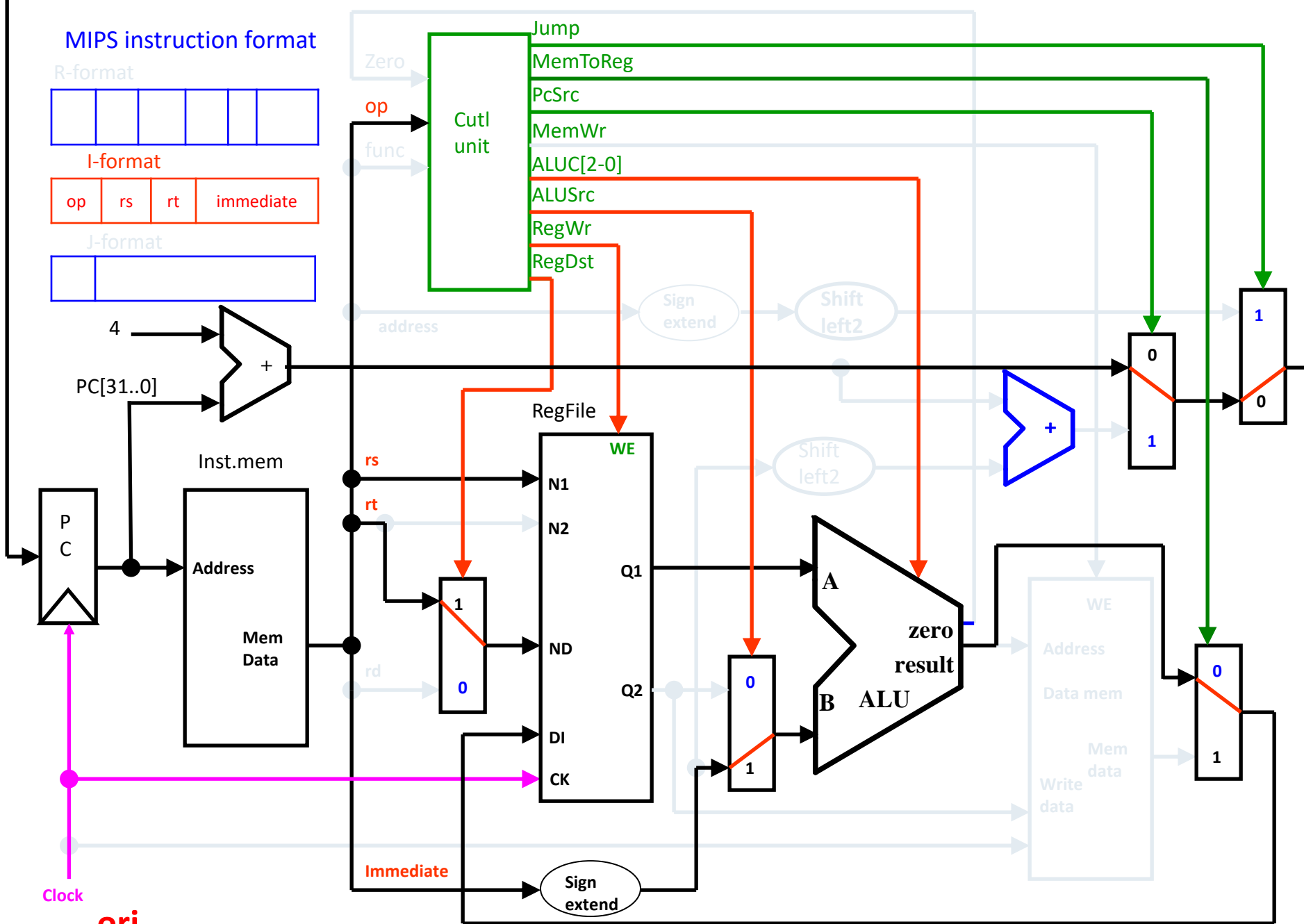

**ori**

# MIPS instruction format


R-format



I-format



J-format

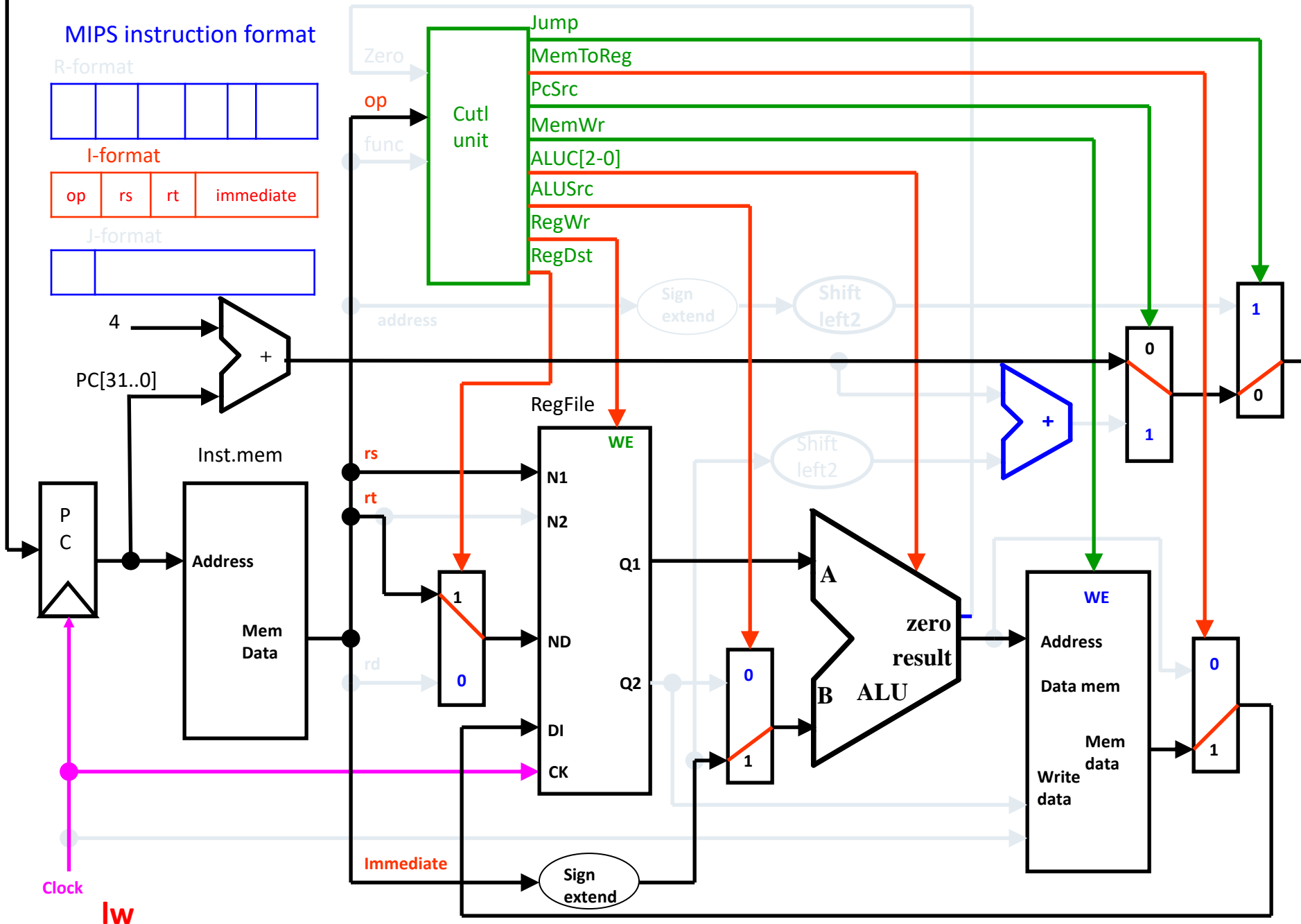

# MIPS instruction format


R-format



I-format



J-format

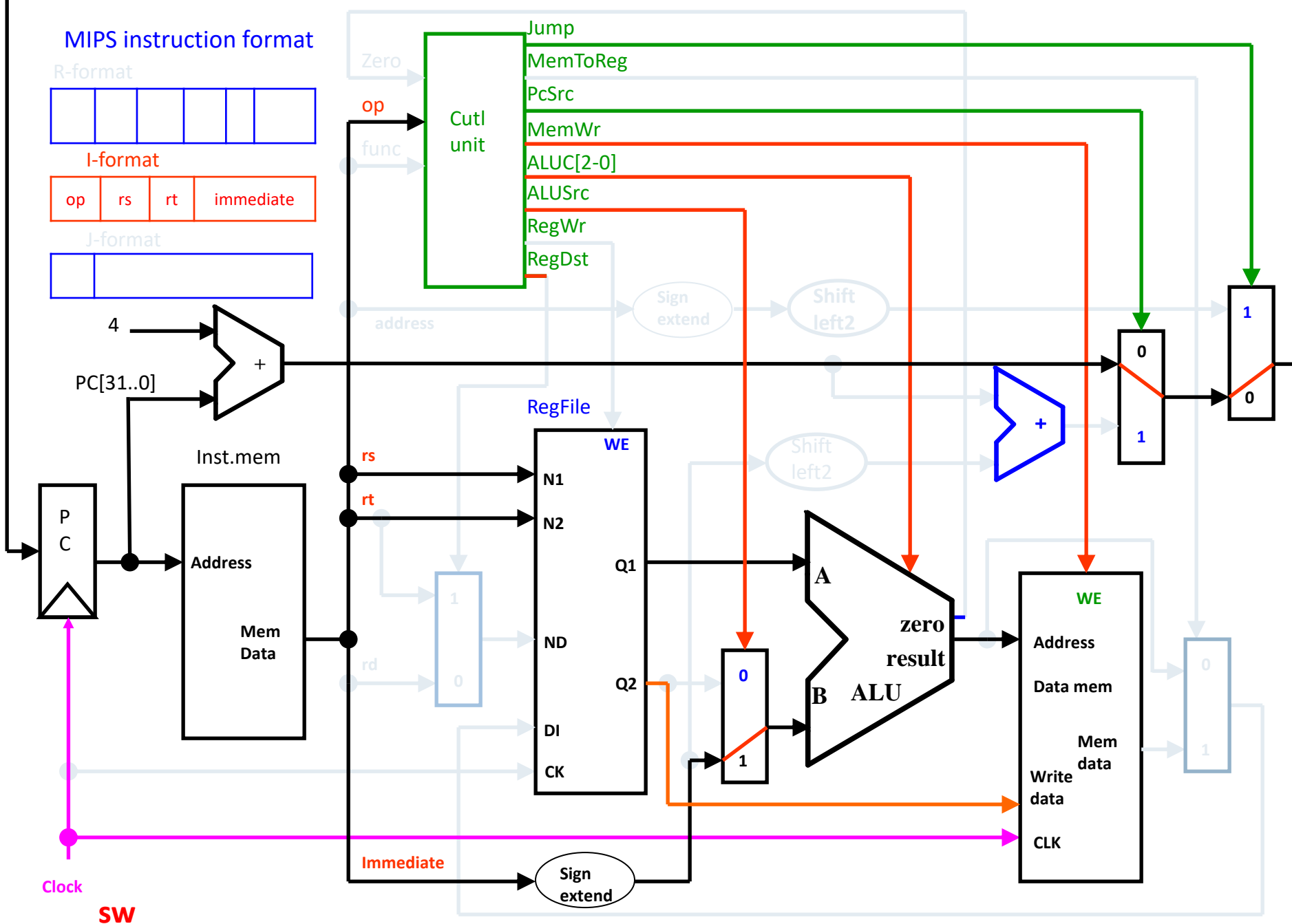



# MIPS instruction format


R-format



I-format



J-format

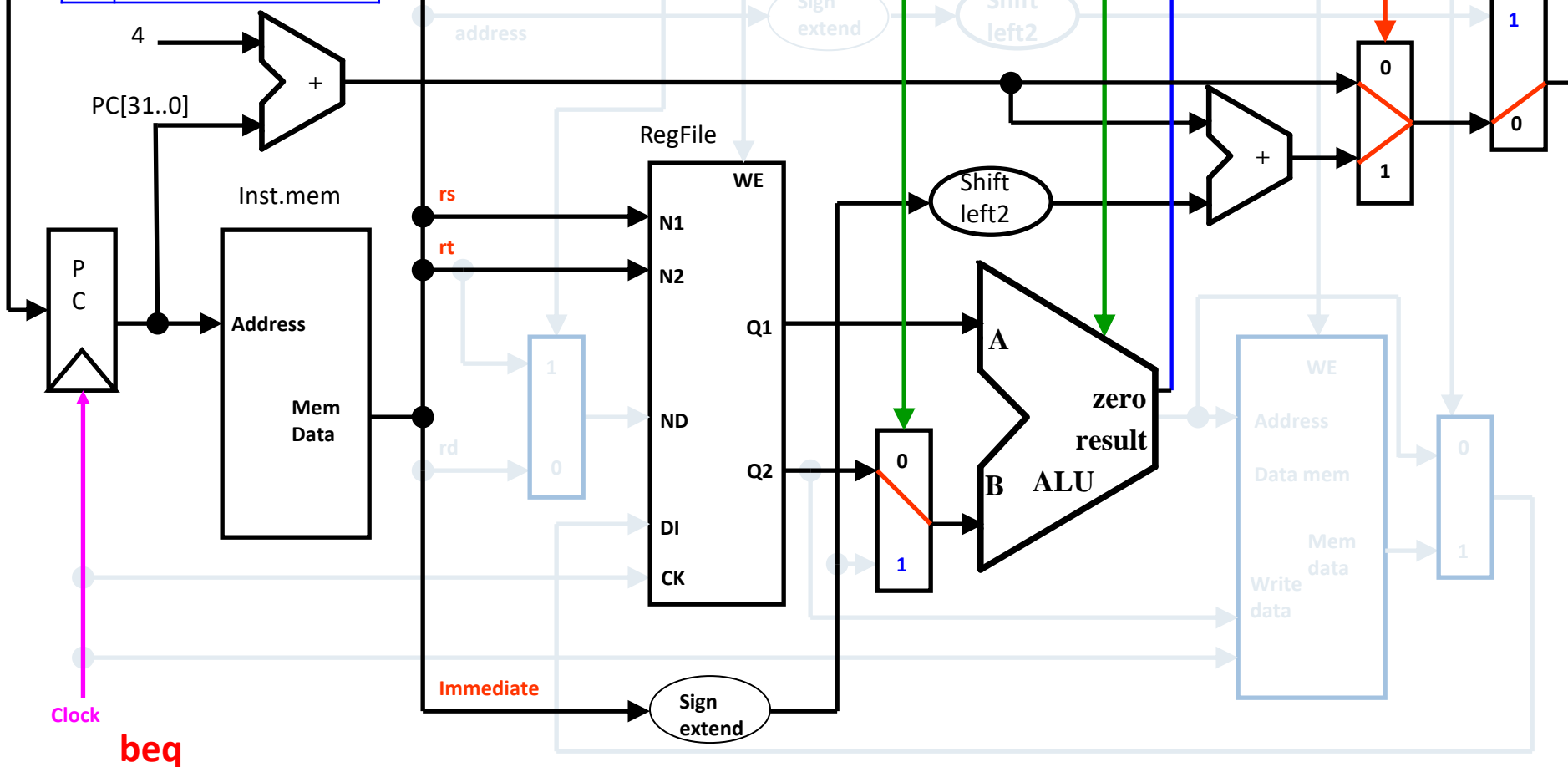

# MIPS instruction format

R-format



I-format



J-format




4

PC[31..0]

Inst.mem


Address

Mem  
Data

 

Clock

j

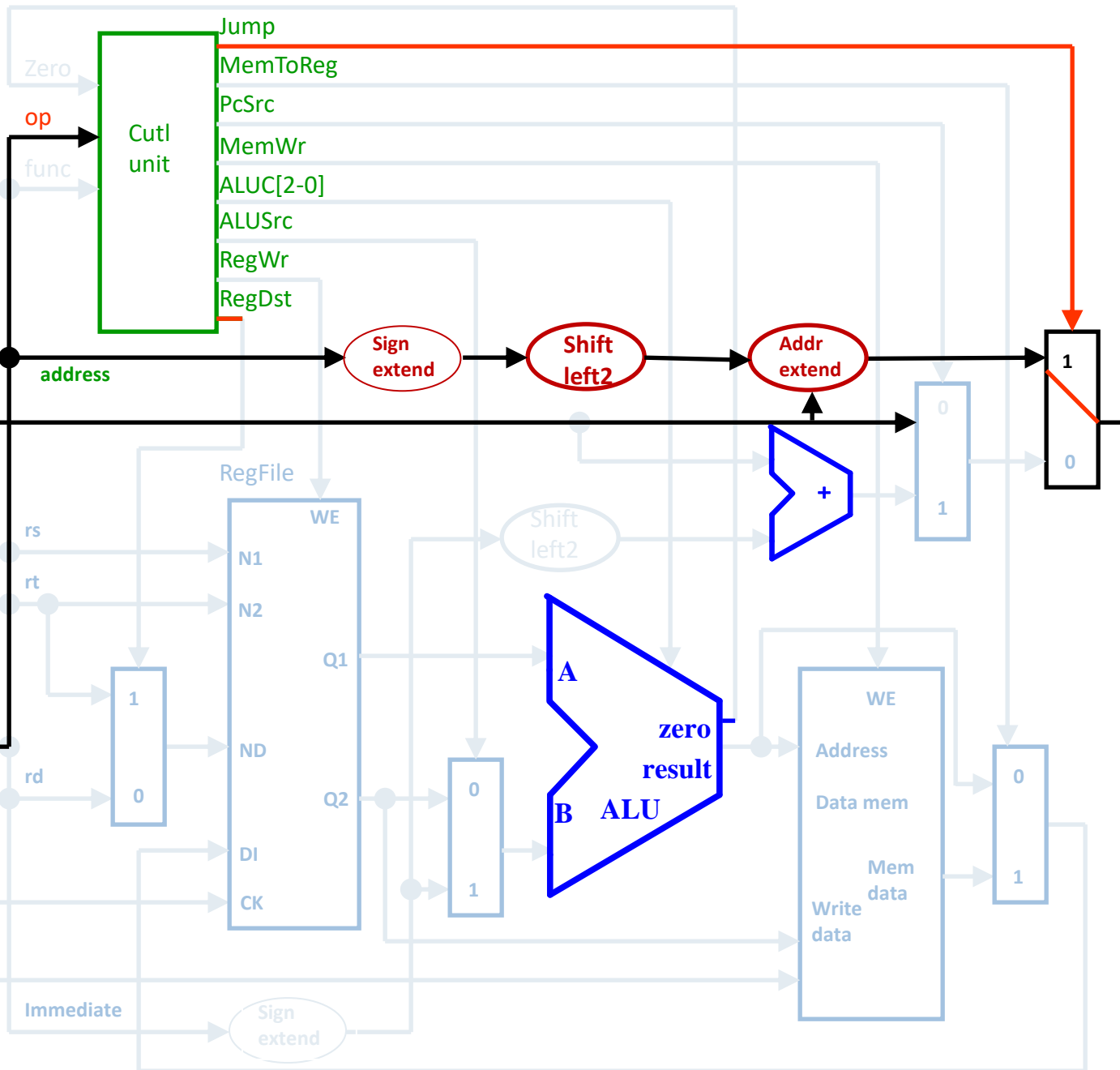

# 课后作业：

## 复习：

《计算机组成原理》第8章《中央处理器》

## 预习：

《计算机组成原理》第1.4章节《计算机的性能指标》、第10章《运算方法与运算器》

## 思考题：

《计算机组成原理》 P225页习题 8.1、8.3题

# 谢 谢

请不要将课件上传到公共网络平台上~~