

(X₂ + 3)

20 ... m 1

29. 由于三台机组完全相同

28. 向1注入电流: $Z_{11} = \frac{1}{j1+j3+j2} = -j\frac{1}{6} = -j0.1667$

$Z_{21} = \frac{1}{j3+j2} = -j\frac{1}{5} = -j0.2 = Z_{61}$

$Z_{31} = Z_{41} = \frac{1}{j2} = -j\frac{1}{2} = -j0.5 = Z_{51}$

向2注入电流: $Z_{22} = \frac{1}{j2+j3} = -j\frac{1}{5} = -j0.2 = Z_{62}$

$Z_{32} = \frac{1}{j2} = -j\frac{1}{2} = -j0.5 = Z_{42} = Z_{52}$

向3注入电流: $Z_{33} = \frac{1}{j5+j2} = -j\frac{1}{7} = -j0.1429$

(3) $Z_{43} = \frac{1}{j2} = -j\frac{1}{2} = -j0.5 = Z_{53} = Z_{63}$

向4注入电流: $Z_{44} = \frac{1}{j2} = -j0.5 = Z_{54} = Z_{64}$

向5注入电流: $Z_{55} = \frac{1}{j4+j2} = -j\frac{1}{6} = -j0.1667, Z_{65} = \frac{1}{j2} = -j0.5$

向6注入电流: $Z_{66} = \frac{1}{j2+j3+j2} = -j\frac{1}{7} = -j0.1429$

由Z矩阵对称性得:

$$Z = \begin{bmatrix} -j0.1667 & -j0.2 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.2 \\ -j0.2 & -j0.2 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.2 \\ -j0.5 & -j0.5 & -j0.1429 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.5 \\ -j0.5 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.5 \\ -j0.5 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.1667 & -j0.5 \\ -j0.2 & -j0.2 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.5 & -j0.1429 \end{bmatrix}$$

29. (1) 由于三台机组完全相同 $\therefore P_{G10} = P_{G20} = P_{G30} = \frac{1}{3} P_{D0} = 60 \text{ MW}$

$$\Delta P_{G1} = \frac{1}{3} \Delta P_{D1} = \frac{1}{3} \times 32 = 10.67 \text{ MW}$$

每台机组功频静特性系数: $K_{Gi} = \frac{1}{S_0^*} \cdot \frac{P_{GN}}{f_N} = \frac{1}{2.5\%} \times \frac{100}{50} = 80 \text{ MW/Hz}$

$$\therefore \Delta f_1 = -\frac{\Delta P_{G1}}{K_{G1}} = -\frac{10.67}{80} = -0.1334 \text{ Hz}$$

$$(2) \quad \Delta P_{G2} = \frac{1}{2} \Delta P_{D1} = 16 \text{ MW}, \quad \Delta f_2 = -\frac{\Delta P_{G2}}{K_{G1}} = -0.2 \text{ Hz}$$

(3) 改变 K_{G1}

$$\Delta f_3 = \frac{1}{2} \Delta f_1 = -0.06667 \text{ Hz} \quad \Delta P_{G3} = \Delta P_{G1}$$

$$-\Delta f_3 (K_{G1} + 2K_{G1}) = \Delta P_{G1} \quad \therefore K_{G1} = 320.0 \text{ MW/Hz}$$

$$\therefore S_1^* = \frac{1}{K_{G1}} \cdot \frac{P_{GN}}{f_N} = \frac{1}{320.0} \times \frac{100}{50} = 0.625\%$$

$S^{(2)} =$
修正本

10)

再代入 $\begin{bmatrix} \Delta Q \\ \Delta U \end{bmatrix} = B'' [\Delta U]$ 求出 $\Delta U^{(1)}$, 修正电压 $U^{(1)} = U^{(0)} - \Delta U^{(1)}$, 返回计算 $\Delta P, \Delta Q$
如此反复

(6) 可以调低①点电压或升高周围节点(例如②)的电压

$$\tilde{X}_2 = (X_2 + X_{T1}) // (\frac{1}{2}X_{L1} + X_{T2}) = 0.2363$$

$$\tilde{X}_{20} = X_{T1} // (\frac{1}{2}X_{L0} + X_{T2}) = 0.09551$$

$$\therefore \dot{I}_{a0} = \frac{\dot{E}}{j(\tilde{X}_1 + \tilde{X}_2 // X_{20})} = 6.275 \angle -66.09^\circ$$

$$\therefore \dot{I}_{a0} = -\dot{I}_{a1} \cdot \frac{\tilde{X}_2}{\tilde{X}_2 + \tilde{X}_{20}} = 4.469 \angle 113.9^\circ$$

$$\dot{I}_{aT10} = 3\dot{I}_{aT0} = \frac{\frac{1}{2}X_{L0} + X_{T2}}{X_{T1} + \frac{1}{2}X_{L0} + X_{T2}} \cdot \dot{I}_{a0} = 4.268 \angle -66.09^\circ$$

$$\therefore \dot{I}_{T10} = 3\dot{I}_{aT0} = 12.80 \angle -66.09^\circ$$

$$(3) \quad \tilde{X}_1 = X_d' + X_{T1} + \frac{1}{2}X_{L1} + X_{T2} = 1.495 \quad 1.175 \quad E' = 1.55 \quad U = 1$$

$$X_\delta = \tilde{X}_2 = 0.2363 \cdot \frac{\tilde{X}_2 \tilde{X}_{20}}{\tilde{X}_2 + \tilde{X}_{20}} = 0.06880$$

$$X_\Pi = (X_d' + X_{T1}) + (\frac{1}{2}X_{L1} + X_{T2}) + \frac{(X_d' + X_{T1}) + (\frac{1}{2}X_{L1} + X_{T2})}{X_\delta} = 2.487 \quad 5.681$$

$$X_\Pi = X_d' + X_{T1} + X_{L1} + X_{T2} = 1.85$$

$$P_{\Pi M} = \frac{E'U}{X_\Pi} = 0.6232 \quad P_{\Pi M} = \frac{E'U}{X_\Pi} = 0.8378$$

$$P_0 = \frac{E'U}{X_1} \sin \delta_0 = \frac{1.55}{1.175} \times \sin(25.6^\circ) = 0.560 \quad 0.5700$$

$$\delta_h = 180^\circ - \delta_0 = 154.4^\circ$$

$$\therefore \delta_{cr} = \cos^{-1} \left(\frac{P_0(\delta_h - \delta_0) + P_{\Pi M} \cos \delta_h - P_{\Pi M} \cos \delta_0}{P_{\Pi M} - P_{\Pi M}} \right) = 82.82^\circ$$

$$(4) \quad X_\delta = X_2 \text{ 增大} \quad X_\Pi \text{ 减小} \quad P_{\Pi M} \text{ 增大} \quad \therefore \delta_{new} \text{ 更大一些}$$

3). (1) $X_{d2} = 0.62 + 0.1 + \frac{1}{2} \times 1.35 + 0.1 = 1.495$

$X_{q2} = 0.48 + 0.875 = 1.355$

$X_{d2}' = 0.3 + 0.875 = 1.175$


$\dot{U} = 1.0 \angle 0^\circ \therefore \dot{i} = \frac{\dot{E}' - \dot{U}}{jX_{d2}'} = 0.6630 \angle -30.71^\circ \therefore \varphi = 30.71^\circ$

$\therefore \dot{E}_q = \dot{U} + j\dot{i}X_{q2} = 1.651 \angle 27.90^\circ \therefore \delta = 27.90^\circ$


$\dot{I}_d = 1 \sin(\delta + \varphi) = 0.5659, \dot{I}_q = 1 \cos(\delta + \varphi) = 0.3454$

$E_q = U \cos \delta + I_d X_{d2} = 1.730$

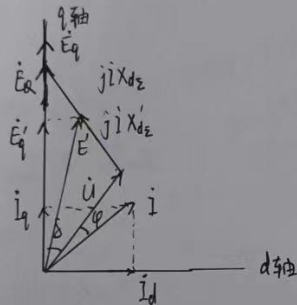
$\therefore \dot{E}_q = 1.730 \angle 27.90^\circ, \dot{I}_d = 0.5659 \angle -62.1^\circ, \dot{I}_q = 0.3454 \angle 27.90^\circ$





(2) 正序网

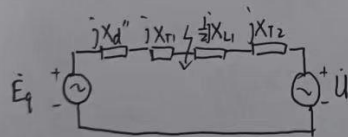

负序网

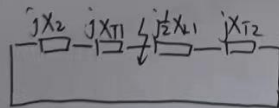

零序网

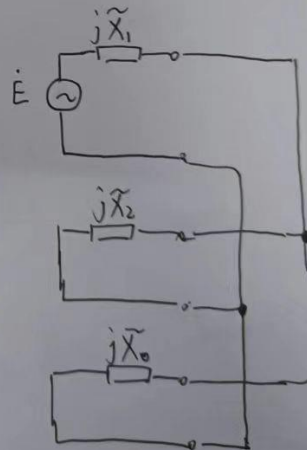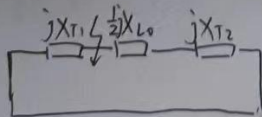

$\tilde{X}_1 = \frac{X_d' + X_{T1}}{1/(\frac{1}{2}X_{L1} + X_{T2})} = 0.1774$

$\dot{E} = \left(\frac{\dot{E}_q}{X_d' + X_{T1}} + \frac{\dot{U}}{X_{L1} + X_{T2}} \right) \tilde{X}_1 = 1.540 \angle 23.91^\circ$

30. (1) ① PV 节点 ② VS 节点 (平衡节点) ③ PQ 节点

$$(2) Y_{11} = jB_{10} + \frac{1}{\frac{1}{jB_{12}} + \frac{1}{jB_{20}} \parallel (\frac{1}{j} \parallel \frac{1}{jB_{23}})} = j(B_{10} + B_{12}) + \frac{t^2 B_{23} t^2 B_{20} + t^2 B_{23} t^2 B_{20}}{t^2 B_{20} + t^2 B_{23} + B_{12}}$$

$$= jB_{10} + \frac{t^2 B_{12} (B_{20} + B_{23})}{t^2 (B_{20} + B_{23}) + B_{12}}$$

$$Y_{12} = j(B_{10} + B_{12})$$

$$Y_{13} = 0$$

$$Y_{22} = jB_{12} + jB_{20} + j t^2 B_{23} = j(B_{12} + B_{20} + t^2 B_{23})$$

$$Y_{23} = -j t^2 B_{23}, Y_{33} = j B_{23}$$

$$Y = \begin{bmatrix} j(B_{10} + B_{12}) & -jB_{12} & 0 \\ -jB_{12} & j(B_{12} + B_{20} + t^2 B_{23}) & -j t^2 B_{23} \\ 0 & -j t^2 B_{23} & j B_{23} \end{bmatrix}$$

$$(3) \Delta P_1 = P_1 - U_1 (U_2 B_{12} \sin \delta_{12}) = P_1 + U_1 U_2 B_{12} \sin (\delta_1 - \delta_2)$$

$$\Delta P_3 = -P_3 - U_3 (U_2 B_{32} \sin \delta_{32}) = -P_3 + U_2 U_3 t^2 B_{23} \sin (\delta_3 - \delta_2)$$

$$\Delta Q_3 = -Q_3 - U_3 (-U_2 B_{32} \sin \delta_{32}) = -Q_3 - U_2 U_3 t^2 B_{23} \sin (\delta_3 - \delta_2)$$

$$(4) \begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta P_3 \\ \Delta Q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +U_1 U_2 B_{12} \cos \delta_{12} & -U_1 U_2 B_{12} \sin \delta_{12} & 0 \\ 0 & U_2 U_3 t^2 B_{23} \cos \delta_{32} & U_2 U_3 t^2 B_{23} \sin \delta_{32} \\ 0 & U_2 U_3 t^2 B_{23} \sin \delta_{32} & -U_2 U_3 t^2 B_{23} \cos \delta_{32} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta_1 \\ \Delta \delta_3 \\ \frac{\Delta U_3}{U_3} \end{bmatrix}$$

$$(5) B' = \begin{bmatrix} B_{10} + B_{12} & 0 \\ 0 & B_{23} \end{bmatrix} \quad B'' = \begin{bmatrix} B_{23} \end{bmatrix}$$

给定初值 $\delta^{(0)}, U^{(0)}$, 计算 $\Delta P^{(0)}$ 和 $[\frac{\Delta P}{U}]^{(0)}$ 代入 $[\frac{\Delta P}{U}] = B' [U \Delta \delta]$ 求出 $\Delta \delta^{(0)}$, 修正相角 $\delta^{(1)} = \delta^{(0)} + \Delta \delta^{(0)}$
代入 $[\frac{\Delta Q}{U}] = B'' [\Delta U]$ 由无功功率方程求出 $\Delta Q^{(0)}$, 计算 $[\frac{\Delta Q}{U}]^{(0)}$