

实验3

简单计算机系统 系统设计A

主要内容

- 1、简单计算机系统实验任务简介
- 2、模块设计：
多路选择器，控制器
- 3、完善数据通路
- 4、动手练习：仿真验证功能

实验任务简介

■ 实现一种简单计算机系统的设计.

- ✓ 精简的MIPS指令集
- ✓ EDA仿真


■ 编写程序，仿真验证所设计系统的功能

- ✓ 用汇编格式编写程序，并翻译成机器码.
- ✓ 将机器码程序放入ROM，通过仿真验证简单计算机系统的功能.

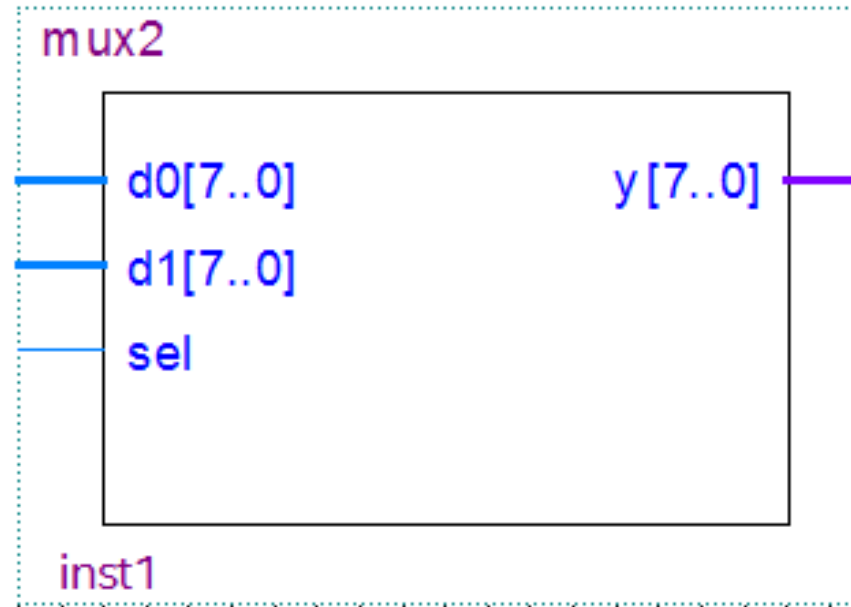
1、多路选择器模块设计

mux2.v

```
module mux2(d0,d1,sel,y);  
  input [7:0] d0;  
  input [7:0] d1;  
  input sel;  
  output [7:0] y;  
  .....  
endmodule
```



LPM_MUX

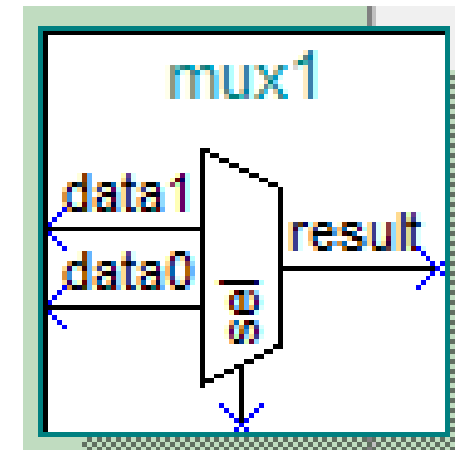


		/mux2_tb/d0	-No D...	11					
		/mux2_tb/d1	-No D...	22					
		/mux2_tb/sel	-No D...						
		/mux2_tb/y	-No D...	11	22			11	

多路选择器模块用在哪里？

简单计算机系统指令集

操作名称	操作码	汇编语言格式指令	执行操作	
与	0000	AND Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ and } Rt; PC \leftarrow PC + 1$	R
或	0001	OR Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ or } Rt; PC \leftarrow PC + 1$	
不带进位加	0010	ADD Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt; PC \leftarrow PC + 1$	
不带借位减	0011	SUB Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt; PC \leftarrow PC + 1$	
无符号数比较	0100	SLT Rd, Rs, Rt	If $Rs < Rt$, $Rd = 1$ else $Rd = 0$; $PC \leftarrow PC + 1$	
带借位减	0101	SUBC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt - (1 - C); PC \leftarrow PC + 1$	
带进位加	0110	ADDC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt + C; PC \leftarrow PC + 1$	
立即数与	1000	ANDI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs \text{ and } imm; PC \leftarrow PC + 1$	I
立即数或	1001	ORI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs \text{ or } imm; PC \leftarrow PC + 1$	
立即数加	1010	ADDI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs + imm; PC \leftarrow PC + 1$	
读存储器	1011	LW Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow \text{MEM}[Rs + imm]; PC \leftarrow PC + 1$	J
写存储器	1100	SW Rt, Rs, imm	$\text{MEM}[Rs + imm] \leftarrow Rt; PC \leftarrow PC + 1$	
相等时跳转	1101	BEQ Rs, Rt, imm	If $Rt = Rs$, $PC \leftarrow PC + imm + 1$ else $PC \leftarrow PC + 1$	
不等时跳转	1110	BNE Rs, Rt, imm	If $Rt \neq Rs$, $PC \leftarrow PC + imm + 1$ else $PC \leftarrow PC + 1$	
无条件跳转	0111	JMP imm	$PC \leftarrow imm$	

何处需要多路选择器？

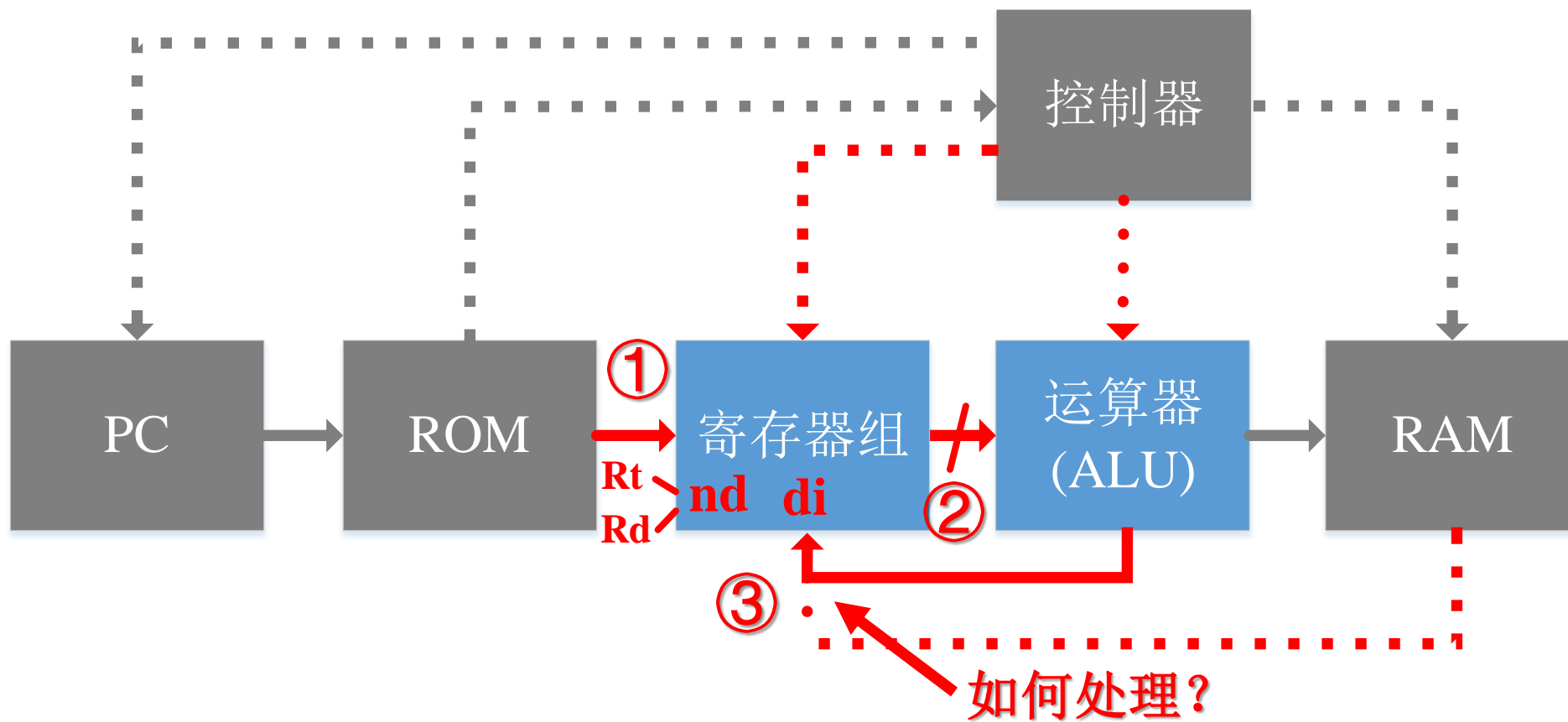

ADD Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt; PC \leftarrow PC + 1$
LW Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow \text{MEM}[Rs + \text{imm}]; PC \leftarrow PC + 1$
ADDI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs + \text{imm}; PC \leftarrow PC + 1$

何处需要多路选择器？


■ 指定目的寄存器号

- ✓ R指令时alu结果要写入Rd，I指令则要写入Rt； **需要一个多路选择器**
- ✓ 控制器需要输出一个选择信号**regdes**，为1时目的寄存器为Rd，为0时是Rt

■ alu第2个操作数之来源：R指令->q2，I指令->imm **需要一个多路选择器**

■ 写入寄存器数据之来源

- ✓ 来自alu：R指令等
 - ✓ 来自RAM：LW指令
- } 需要一个多路选择器**
- ✓ 控制器还要输出一个选择信号memtoreg，为1时来自RAM，0来自alu

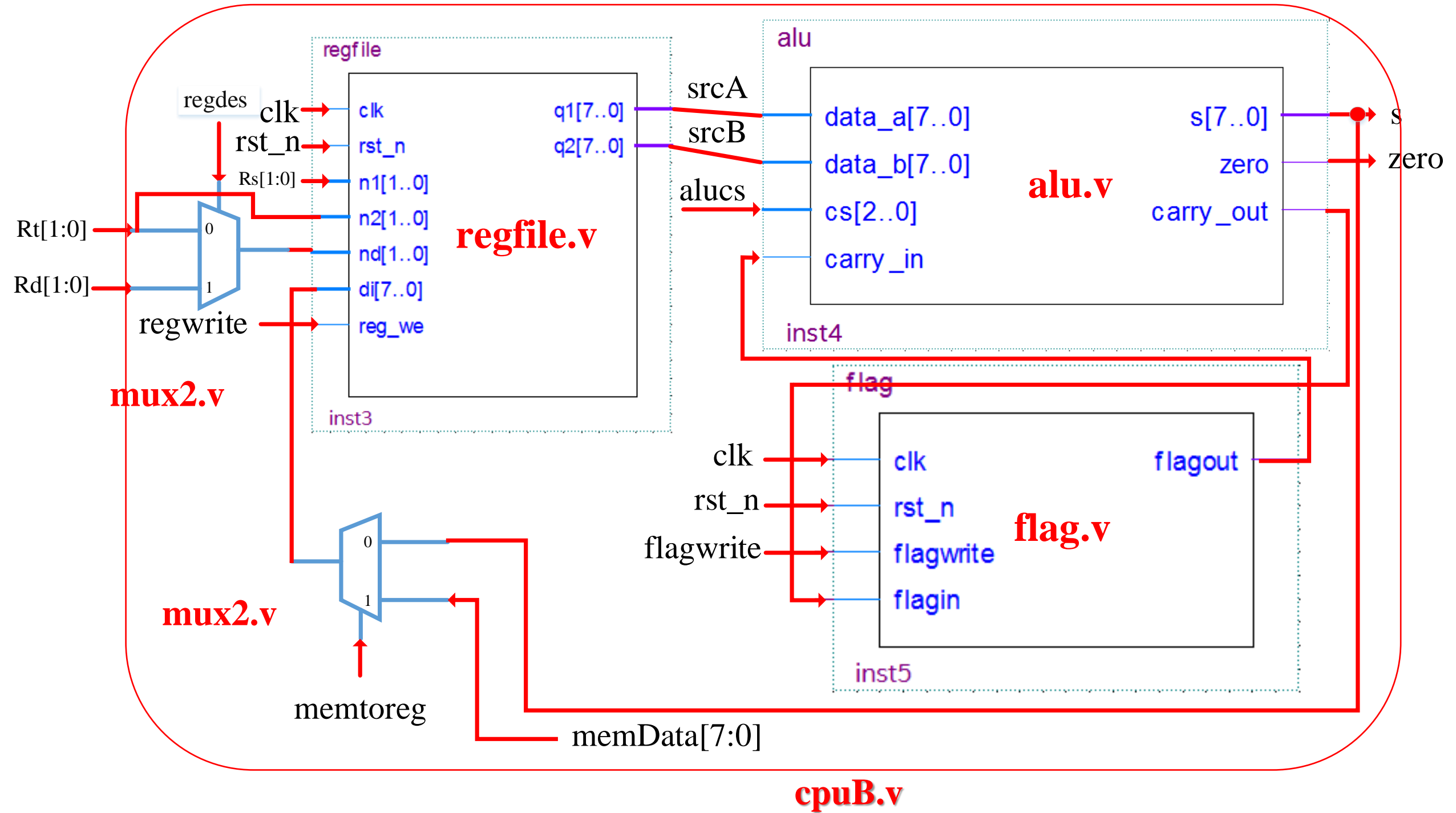

实验任务3

任务3.1

- (1) 参照上面的步骤，设计、仿真mux2模块.
- (2) 编写顶层文件cpuB.v及其测试文件；通过修改regfile.v，给寄存器赋初值；在测试文件中，设置激励信号，对系统进行仿真验证；分析仿真结果.

给寄存器赋初值，如：

R0 = 11

R1 = 22

AND R2,R0,R1

OR R3,R0,R1

ADD R2, R2, R3


SUB R3,R3,R2

ADD R3,R3,R2

ADDC R2,R0,R1

.....

AND R2,R0,R1	R2 = 2; R0=11;R1=22
OR R3,R0,R1	R3 = 31;R0=11;R1=22
ADD R2, R2, R3	R2=33;R2=2;R3=31
SUB R3,R3,R2	R3=254
ADD R3,R3,R2	R3=31
ADDC R2,R0,R1	R2=34

 


```
#20.1 rst_n = 1;
#20 alucs = 0;
    flagwrite = 0;
    rs = 0;
    rt = 1;
    rd = 2;
    memtoreg = 0;
    regdes = 1;
    regwrite = 1;
#20 alucs = 1;
    flagwrite = 0;
    rs = 0;
    rt = 1;
    rd = 3;
    memtoreg = 0;
    regdes = 1;
    regwrite = 1;
#20 alucs = 2;
    flagwrite = 1;
    rs = 2;
    rt = 3;
    rd = 2;
    regwrite = 1;
    memtoreg = 0;
    regdes = 1;
```

■ ■ ■ ■ ■ ■

2、控制器模块设计

计算机模型

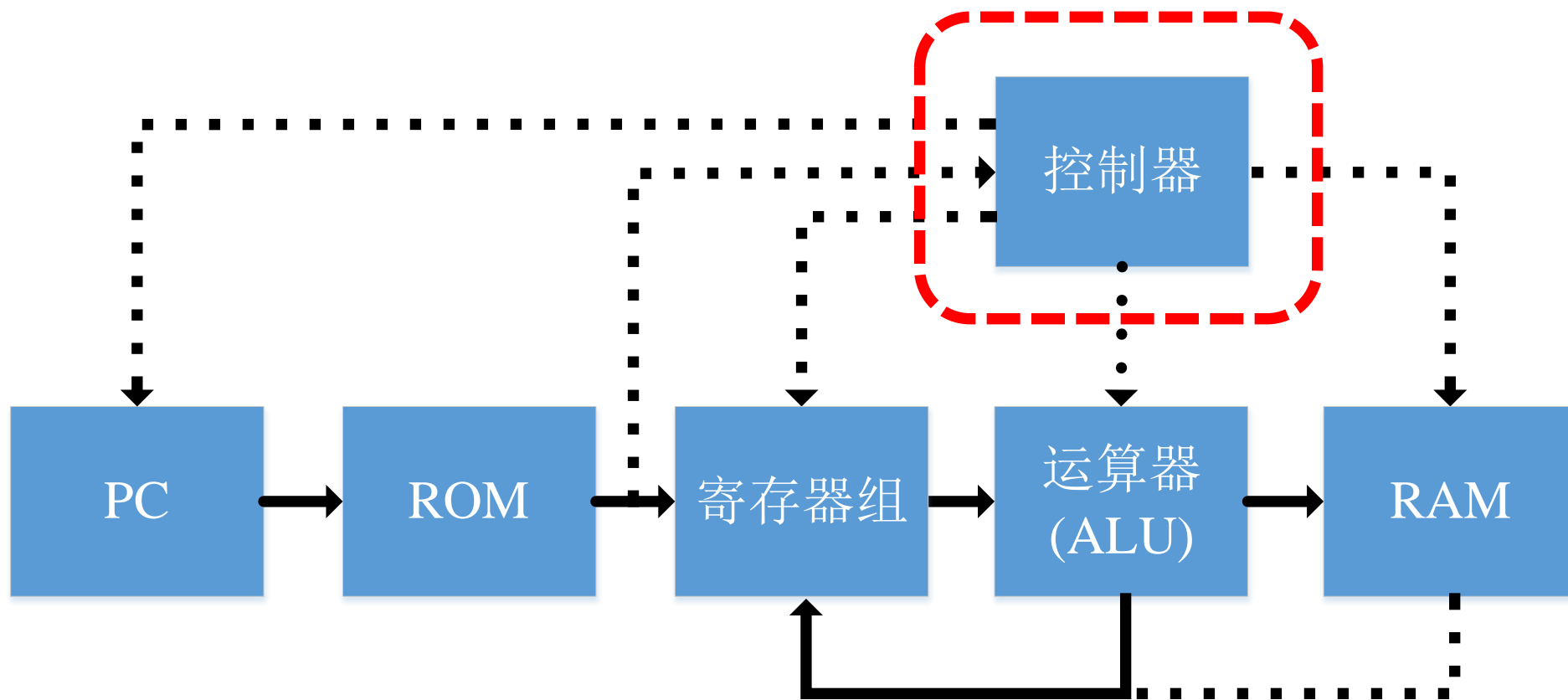

控制器要送出哪些信号？

简单计算机系统指令集

操作名称	操作码	汇编语言格式指令	执行操作	
与	0000	AND Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ and } Rt; PC \leftarrow PC + 1$	R
或	0001	OR Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ or } Rt; PC \leftarrow PC + 1$	
不带进位加	0010	ADD Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt; PC \leftarrow PC + 1$	
不带借位减	0011	SUB Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt; PC \leftarrow PC + 1$	
无符号数比较	0100	SLT Rd, Rs, Rt	If $Rs < Rt$, $Rd = 1$ else $Rd = 0$; $PC \leftarrow PC + 1$	
带借位减	0101	SUBC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt - (1 - C); PC \leftarrow PC + 1$	
带进位加	0110	ADDC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt + C; PC \leftarrow PC + 1$	
立即数与	1000	ANDI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs \text{ and } imm; PC \leftarrow PC + 1$	
立即数或	1001	ORI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs \text{ or } imm; PC \leftarrow PC + 1$	
立即数加	1010	ADDI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs + imm; PC \leftarrow PC + 1$	
读存储器	1011	LW Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow \text{MEM}[Rs + imm]; PC \leftarrow PC + 1$	I
写存储器	1100	SW Rt, Rs, imm	$\text{MEM}[Rs + imm] \leftarrow Rt; PC \leftarrow PC + 1$	
相等时跳转	1101	BEQ Rs, Rt, imm	If $Rt = Rs$, $PC \leftarrow PC + imm + 1$ else $PC \leftarrow PC + 1$	J
不等时跳转	1110	BNE Rs, Rt, imm	If $Rt \neq Rs$, $PC \leftarrow PC + imm + 1$ else $PC \leftarrow PC + 1$	
无条件跳转	0111	JMP imm	$PC \leftarrow imm$	J

R型指令编码

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Op				Rs		Rt		Rd		---					

7条

操作名称	操作码 (Op)	汇编语言格式指令	执行操作
与	0000	AND Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ and } Rt; PC \leftarrow PC + 1$
或	0001	OR Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ or } Rt; PC \leftarrow PC + 1$
加	0010	ADD Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt; PC \leftarrow PC + 1$
减	0011	SUB Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt; PC \leftarrow PC + 1$
带进位加	0110	ADDC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt + C; PC \leftarrow PC + 1$
带借位减	0101	SUBC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt - (1 - C); PC \leftarrow PC + 1$
无符号数比较	0100	SLT Rd, Rs, Rt	If $Rs < Rt$, $Rd = 1$ else $Rd = 0$; $PC \leftarrow PC + 1$

R型指令编码

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Op				Rs		Rt		Rd		---					

■ R型指令有什么特点？

- ✓ 3个操作数
- ✓ 操作数均为寄存器
- ✓ 均要用到alu
- ✓ alu计算结果均要写入寄存器

操作名称	操作码(Op)	汇编语言格式指令	执行操作
与	0000	AND Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ and } Rt; PC \leftarrow PC + 1$
或	0001	OR Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ or } Rt; PC \leftarrow PC + 1$
加	0010	ADD Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt; PC \leftarrow PC + 1$
减	0011	SUB Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt; PC \leftarrow PC + 1$
带进位加	0110	ADDC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt + C; PC \leftarrow PC + 1$
带借位减	0101	SUBC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt - (1 - C); PC \leftarrow PC + 1$
无符号数比较	0100	SLT Rd, Rs, Rt	If $Rs < Rt$, $Rd = 1$ else $Rd = 0$; $PC \leftarrow PC + 1$

■ 与控制器相关的信号

- ✓ 指令中的Op送给控制器模块
- ✓ 通知alu做相应运算，alu的cs[2:0]
- ✓ 送出写寄存器组信号

R型指令编码

■ R型指令的特点

- ✓ 3个操作数
- ✓ 操作数均为寄存器
- ✓ 均要用到alu
- ✓ alu计算结果均要写入寄存器

需要控制器送出何种信号？

■ 与控制器相关的信号

- ✓ 指令中的Op送给控制器模块
- ✓ 通知alu做相应运算，alu的cs[2:0]
- ✓ 给出写寄存器组的信号

R指令时，控制器的信号

■ 输入信号：Op

■ 输出信号：alucs[2:0], regwrite.....

```

module controller(op,alucs,regwrite);
  input [3:0] op;
  output reg [2:0] alucs;
  output reg regwrite;


  .....
  always @ (*)          controller.v
    begin
      .....
    end
endmodule

```

操作名称	操作码 (Op)	汇编语言格式指令
与	0000	AND Rd, Rs, Rt
或	0001	OR Rd, Rs, Rt
加	0010	ADD Rd, Rs, Rt
减	0011	SUB Rd, Rs, Rt
带进位加	0110	ADDC Rd, Rs, Rt
带借位减	0101	SUBC Rd, Rs, Rt
无符号数比较	0100	SLT Rd, Rs, Rt

cs[2..0]	运算名称
000	与
001	或
010	不带进位加
011	不带借位减
110	带进位加
101	带借位减
100	比较

cpuC.v

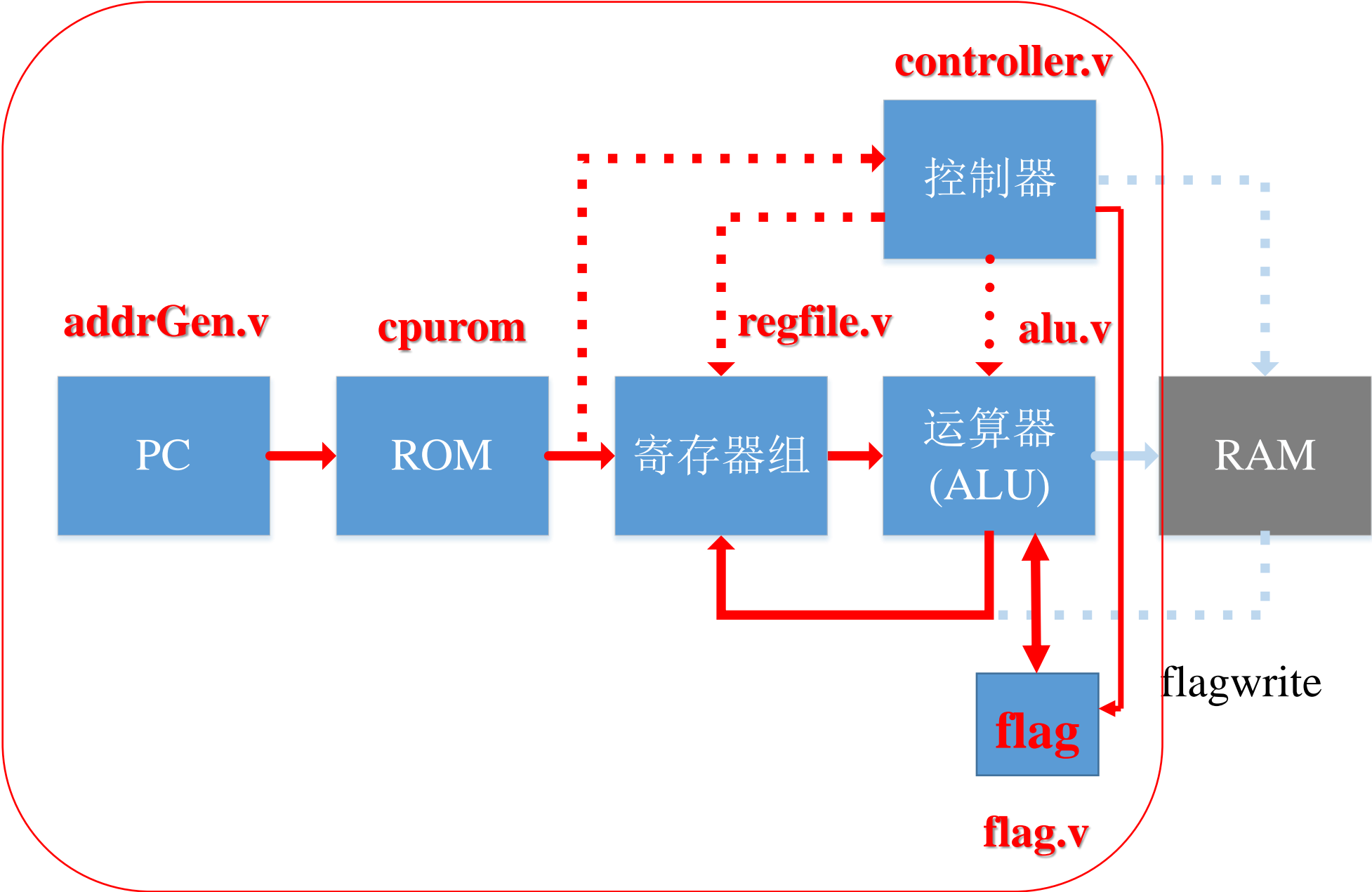

R型指令编码

■ R型指令的特点

- ✓ 3个操作数
- ✓ 操作数均为寄存器
- ✓ 均要用到alu
- ✓ alu计算结果均要写入寄存器

需要控制器送出何种信号？

■ 与控制器相关的信号

- ✓ 指令中的Op送给控制器模块
- ✓ 通知alu做相应运算，alu的cs[2:0]
- ✓ 给出写寄存器组的信号

R指令时，控制器的信号

■ 输入信号：Op

■ 输出信号：alucs[2:0]，regwrite，flagwrite

给寄存器赋初值: R0=11, R1=22

regfile.v

```
.....  
if (!rst_n)  
begin  
    rf[0] <= 11;  
    rf[1] <= 12;  
    rf[2] <= 0;  
    rf[3] <= 0;  
end  
else  
.....
```

行号	指令代码	机器码
0	AND R2,R0,R1	
1	OR R3,R0,R1	
2	ADD R2,R2,R3	
3	SUB R3,R3,R2	
4	ADD R3,R3,R2	
5	ADDC R2,R0,R1	
6	SUB R1,R3,R2	
7	SUBC R2,R3, R2	
8	SLT R2,R1,R0	
9	SLT R3,R0,R1	
10	SUB R2,R0, R1	
11	SUBC R3,R0, R1	

R型指令二进制编码结构

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Op				Rs		Rt		Rd		---					

I型指令编码

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Op				Rs		Rt		Imm							

J指令编码

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Op				----				Imm							

R型指令二进制编码结构

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Op				Rs		Rt		Rd		---					

Op: 指令操作码;

Rs: 第1个源操作数的寄存器号;

Rt: 第2个源操作数的寄存器号;

Rd: 目的操作数的寄存器号;

---: 表示任意值, 编码时通常取0

OR Rd, Rs, Rt

OR R3, R1, R2

Rs=01, Rt=10, Rd=11

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Op				Rs		Rt		Rd		-----					
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

0001 0110 1100 0000B, 以十六进制形式表示为0x16C0

行号	指令代码	机器码
0	AND R2,R0,R1	
1	OR R3,R0,R1	
2	ADD R2,R2,R3	
3	SUB R3,R3,R2	
4	ADD R3,R3,R2	
5	ADDC R2,R0,R1	
6	SUB R1,R3,R2	
7	SUBC R2,R3, R2	
8	SLT R2,R1,R0	
9	SLT R3,R0,R1	
10	SUB R2,R0, R1	
11	SUBC R3,R0, R1	

实验任务3

任务3.2

(1) 参照上面的步骤，实现可以执行7条R指令的控制器模块，给出仿真结果，分析验证功能.

(2) 用addrGen.v/cpurom IP核/regfile.v/alu.v/flag.v/controller.v，构建可以执行7条R指令的数据通路. **cpuC.v**

(3) 分析上述12行指令构成的代码段；将它们翻译成机器码，写入ROM数据文件中；编译；仿真.

(4) 分析仿真结果，**必要时修改相关模块.**

THE END